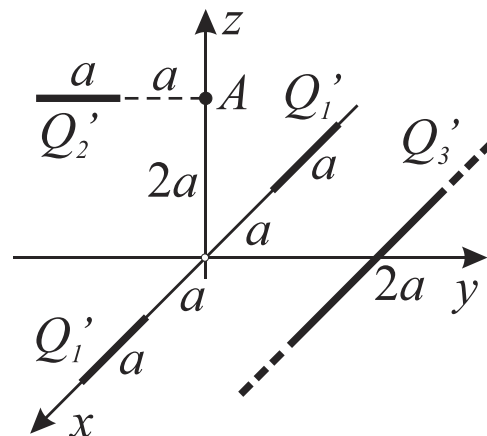


ZADACI

Zadatak 1. Dva tanka štapa, dužine a , naelektrisana istim podužnim gustinama naelektrisanja Q_1' , postavljena su na x osi Dekartovog koordinatnog sistema, kao što je prikazano na slici 1. Početak oba štapa je na rastojanju a od koordinatnog početka. Tanak štapa, dužine a , naelektrisan podužnom gustinom naelektrisanja Q_2' , postavljen je paralelno sa y osom, na rastojanju a od tačke A , koja se nalazi na z osi na visini $2a$. Sistem se nalazi u vazduhu.

- Odrediti, u opštim brojevima, vektor jačine električnog polja koji u tački A stvaraju štapani naelektrisani sa Q_1' .
- Odrediti, u opštim brojevima, vektor jačine električnog polja koji u tački A stvara štapa naelektrisan sa Q_2' .
- Odrediti podužnu gustinu naelektrisanja beskonačno dugackog štapa, Q_3' , koji leži u x - y ravni, paralelno sa x osom, tako da rezultantni vektor jačine električnog polja u tački A ima samo z komponentu.

Brojni podaci su: $a = 1 \text{ cm}$, $Q_1' = 1 \text{ nC/m}$, $Q_2' = 2 \text{ nC/m}$,
 $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ F/m}$.




Slika 1.

Zadatak 2. Na slici 2 je prikazan koaksijalni kabl dužine $L = 8 \text{ m}$, ispunjen sa dva sloja dielektrika: tečni – relativne permitivnosti $\epsilon_{r1} = 7$ i čvrsti relativne permitivnosti $\epsilon_{r2} = 5$. Poluprečnici elektroda kabla su a i $b = 2,7a$. Elektrode kondenzatora su naelektrisane naelektrisanjem $+Q$ i $-Q$.

- Odrediti, u opštim brojevima, izraz za kapacitivnost kondenzatora.
- Odrediti nepoznati poluprečnik unutrašnje elektrode a , ako je maksimalni dozvoljeni napon na koji sme da se priključi kondenzator $U_{max} = 20 \text{ kV}$.
- Izračunati kapacitivnost kondenzatora, nakon potpunog ispuštanja tečnog dielektrika relativne permitivnosti ϵ_{r1} .
- Izračunati količinu vezanog naelektrisanja na razdvojnoj površi dva dielektrika, kada je kondenzator priključen na napon $U = 7 \text{ kV}$ (bonus 5p).

Ostali brojni podaci: $E_{c1} = 80 \text{ kV/cm}$, $E_{c2} = 100 \text{ kV/cm}$.

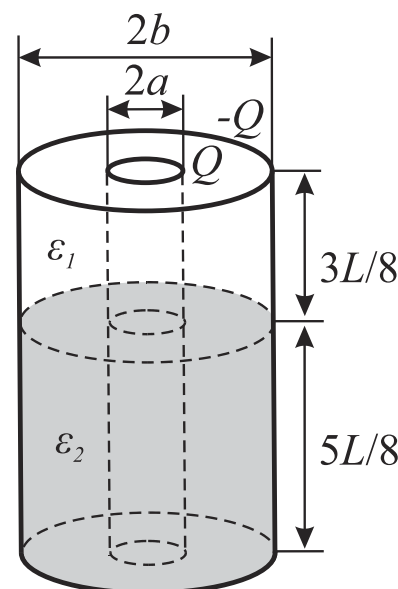

Slika 2.

PRAVILA POLAGANJA

Za položen kolokvijum neophodno je sakupiti više od 50% poena na svakom od zadataka. Svaki zadatak se boduje sa 25 poena. Kolokvijum traje jedan sat i trideset minuta.


Osnovi elektrotehnike 1
(II kolokvijum)

ZADACI

Zadatak 1. U kolu vremenski konstantnih struja, sa slike 1, posle prebacivanja preklopnik P iz položaja (2) u položaj (1), jačina struja kroz otpornik otpornosti R_3 se poveća za $\Delta I_3 = 30 \text{ mA}$, u naznačenom referentnom smeru.

- Primenjujući teoremu superpozicije, odrediti vrednost *ems* naponskog generatora E .
- Odrediti pokazivanja idealnih mernih instrumenata kada je preklopnik u položaju (1). Kolo rešavati primenom metode potencijala čvorova.

Brojni podaci su: $E_1 = 12 \text{ V}$, $I_{S1} = 100 \text{ mA}$, $I_{S2} = 200 \text{ mA}$,
 $R_1 = 80 \Omega$, $R_2 = 10 \Omega$, $R_3 = 20 \Omega$, $R_4 = 80 \Omega$, $R_5 = 20 \Omega$, $R = 10 \Omega$.

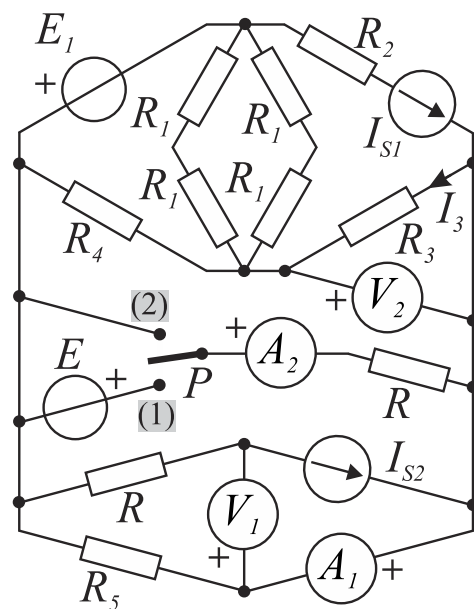


Slika 1.

Zadatak 2. U kolu vremenski konstantnih struja, sa slike 2, klizač promenljivog otpornika R_p se nalazi u položaju u kome se na ovom otporniku razvija maksimalno moguća snaga.

- Izračunati vrednost otpornosti otpornika R_p .
- Izračunati snagu strujnog generatora I_S .
- Izračunati snagu koja se razvija na otporniku R_p .
- Skicirati grafički kako se menja snaga promenljivog otpornika R_p , ako se vrednost njegove otpornosti menja od vrednosti 0 do vrednosti $5R_p$. (bonus 5p).

Brojni podaci su: $R = 12 \Omega$, $E_1 = 12 \text{ V}$, $E = 8 \text{ V}$, $I_S = 2 \text{ A}$.

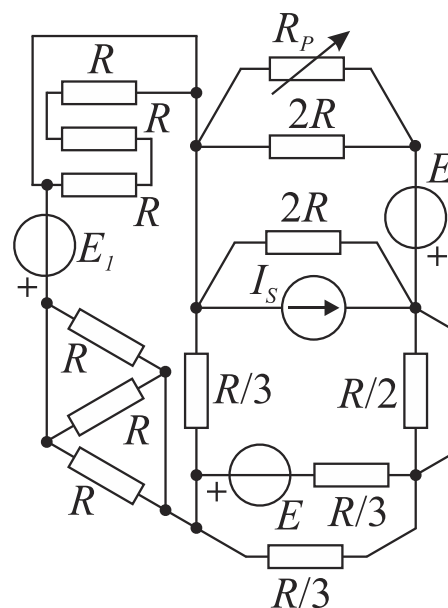


Slika 2.

PRAVILA POLAGANJA

Za položen kolokvijum neophodno je sakupiti više od 50% poena na svakom od zadataka. Svaki zadatak se boduje sa 25 poena. Kolokvijum traje jedan sat i trideset minuta.

I-1

a)

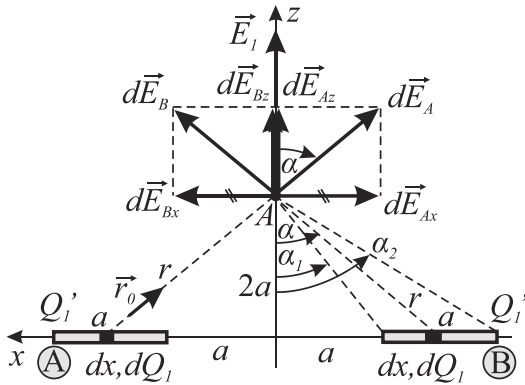

$$dE_A = dE_B = \frac{dQ_1}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{Q_1' dx}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$dE_{Ax} = dE_A \sin \alpha$$

$$dE_{Az} = dE_A \cos \alpha$$

$$\overline{dE}_{Ax} + \overline{dE}_{Bx} = 0$$

$$dE_z = dE_{Az} + dE_{Bz} = 2 dE_{Az} = 2 dE_A \cos \alpha = 2 \frac{Q_1' dx}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cos \alpha$$


$$dE_z = 2 \frac{Q_1' \frac{r d\alpha}{\cos \alpha}}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cos \alpha = 2 \frac{Q_1' d\alpha}{4\pi\epsilon_0 \frac{2a}{\cos \alpha}} = 2 \frac{Q_1'}{4\pi\epsilon_0 2a} \cos \alpha d\alpha$$

$$E_1 = \int dE_z = 2 \frac{Q_1'}{4\pi\epsilon_0 2a} \int_{\alpha_1}^{\alpha_2} \cos \alpha d\alpha = \frac{Q_1'}{4\pi\epsilon_0 a} (\sin \alpha_2 - \sin \alpha_1) = \frac{Q_1'}{4\pi\epsilon_0 a} \left(\frac{2a}{\sqrt{(2a)^2 + (2a)^2}} - \frac{a}{\sqrt{a^2 + (2a)^2}} \right)$$

$$E_1 = \frac{Q_1'}{4\pi\epsilon_0 a} \left(\frac{2}{2\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{5}} \right) = \frac{Q_1'}{4\pi\epsilon_0 a} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{5}}{5} \right)$$

$$\vec{E}_1 = \frac{Q_1'}{4\pi\epsilon_0 a} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{5}}{5} \right) \cdot \vec{i}_z$$

b)

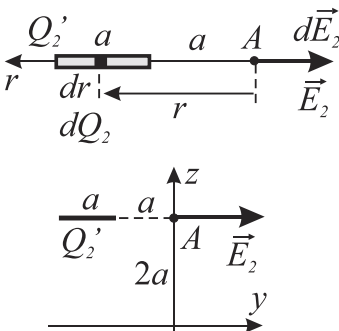


$$dE_2 = \frac{dQ_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{Q_2' dr}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$E_2 = \int_{\text{po štapu}} dE_2 = \frac{Q_2'}{4\pi\epsilon_0} \int_a^{2a} \frac{dr}{r^2} = \frac{Q_2'}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{2a} \right) = \frac{Q_2'}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{2a} = \frac{Q_2'}{8\pi\epsilon_0 a}$$

$$\vec{E}_2 = \frac{Q_2'}{8\pi\epsilon_0 a} \cdot \vec{i}_y$$

c)

Pretpostavka: $Q_3' > 0$

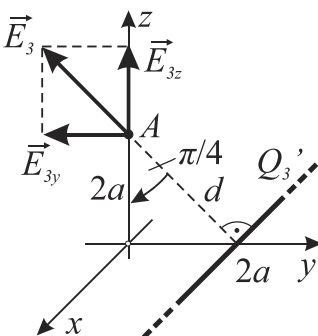

$$E_3 = \frac{Q_3'}{2\pi\epsilon_0 d} = \frac{Q_3'}{4\pi\epsilon_0 a\sqrt{2}}$$

$$d = \sqrt{(2a)^2 + (2a)^2} = 2a\sqrt{2}$$

$$E_{3y} = E_3 \sin \frac{\pi}{4} = \frac{Q_3'}{4\pi\epsilon_0 a\sqrt{2}} \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{Q_3'}{8\pi\epsilon_0 a}$$

$$\vec{E}_{3y} = \frac{Q_3'}{8\pi\epsilon_0 a} \cdot (-\vec{i}_y)$$

$$E_{3z} = E_3 \cos \frac{\pi}{4} = \frac{Q_3'}{4\pi\epsilon_0 a\sqrt{2}} \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{Q_3'}{8\pi\epsilon_0 a}$$

$$\vec{E}_{3z} = \frac{Q_3'}{8\pi\epsilon_0 a} \cdot \vec{i}_z$$

$$\vec{E}_A = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \vec{E}_{3y} + \vec{E}_{3z} = \frac{Q_1'}{4\pi\epsilon_0 a} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{5}}{5} \right) \cdot \vec{i}_z + \frac{Q_2'}{8\pi\epsilon_0 a} \cdot \vec{i}_y + \frac{Q_3'}{8\pi\epsilon_0 a} \cdot (-\vec{i}_y) + \frac{Q_3'}{8\pi\epsilon_0 a} \cdot \vec{i}_z$$

$$\vec{E}_{Ay} = 0 \Rightarrow |\vec{E}_2| = |\vec{E}_{3y}|, \quad \frac{Q_2'}{8\pi\epsilon_0 a} = \frac{Q_3'}{8\pi\epsilon_0 a}$$


$$Q_3' = Q_2'$$

$$Q_3' = 2 \text{ nC/m}$$

Pretpostavka ok.

I-2

a)

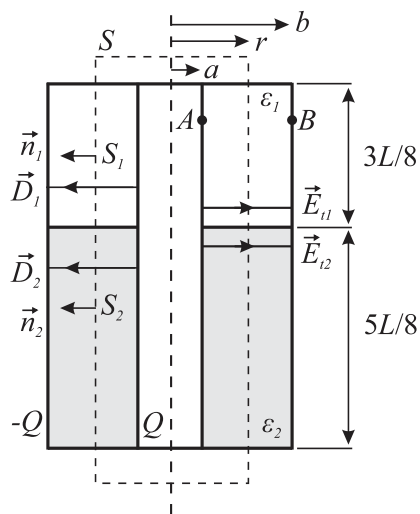

Granični uslov:

$$E_{t1} = E_{t2} \quad E_1 = E_2 = E$$

$$D_{n1} = D_{n2} = 0$$

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{s} = Q_{us}$$

$$\int_{S_{OM}} D ds = Q$$

$$\int_{OM_1} D_1 ds + \int_{OM_2} D_2 ds = Q$$

$$D_1 2\pi r \frac{3L}{8} + D_2 2\pi r \frac{5L}{8} = Q \quad (D_1 = \epsilon_1 E \quad D_2 = \epsilon_2 E)$$

$$E = \frac{Q}{\left(\epsilon_1 \frac{3L}{8} + \epsilon_2 \frac{5L}{8} \right) 2\pi r}, \quad a \leq r \leq b$$

$$U_{AB} = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_a^b E dr = \int_a^b \frac{Q}{\left(\epsilon_1 \frac{3L}{8} + \epsilon_2 \frac{5L}{8} \right) 2\pi r} dr = \frac{Q}{\left(\epsilon_1 \frac{3L}{8} + \epsilon_2 \frac{5L}{8} \right) 2\pi} \ln \frac{b}{a}$$

$$C = \frac{Q}{U_{AB}} = \frac{\left(\epsilon_1 \frac{3L}{8} + \epsilon_2 \frac{5L}{8} \right) 2\pi}{\ln \frac{b}{a}}$$

b)

$$E_{\max}(r=a) = \frac{Q_{\max}}{\left(\epsilon_1 \frac{3L}{8} + \epsilon_2 \frac{5L}{8} \right) 2\pi a} \leq \min\{E_{c1}, E_{c2}\} = E_{c1} \Rightarrow Q_{\max} = E_{c1} \left(\epsilon_1 \frac{3L}{8} + \epsilon_2 \frac{5L}{8} \right) 2\pi a$$

$$U_{\max} = \frac{Q_{\max}}{\left(\epsilon_1 \frac{3L}{8} + \epsilon_2 \frac{5L}{8} \right) 2\pi} \ln \frac{b}{a} = \frac{E_{c1} \left(\epsilon_1 \frac{3L}{8} + \epsilon_2 \frac{5L}{8} \right) 2\pi a}{\left(\epsilon_1 \frac{3L}{8} + \epsilon_2 \frac{5L}{8} \right) 2\pi} \ln \frac{b}{a} = E_{c1} a \ln \frac{b}{a}$$

$$a = \frac{U_{\max}}{E_{c1} \ln \frac{b}{a}} = \frac{20 \cdot 10^3}{80 \cdot 10^5 \cdot \ln 2,7} = 0,25 \cdot 10^{-2} m = 2,5 \cdot 10^{-3} m \quad \boxed{a = 2,5 \text{ mm}}$$


c)

Posle ispuštanja tečnog dielektrika: $\epsilon_1 \rightarrow \epsilon_0$

$$C^{POSLE} = \frac{\left(\epsilon_0 \frac{3L}{8} + \epsilon_2 \frac{5L}{8} \right) 2\pi}{\ln \frac{b}{a}}$$

$$\boxed{C^{POSLE} = 1,6 \text{ nF}}$$

d)

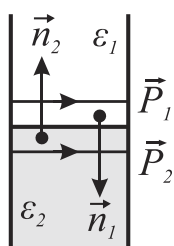

$$\sigma_{v1} = \vec{P}_1 \cdot \vec{n}_1 = 0$$

$$\boxed{Q_{v1} = 0 \text{ C}}$$


$$\sigma_{v2} = \vec{P}_2 \cdot \vec{n}_2 = 0$$

$$\boxed{Q_{v2} = 0 \text{ C}}$$

(bonus 5p)

II-1

a)


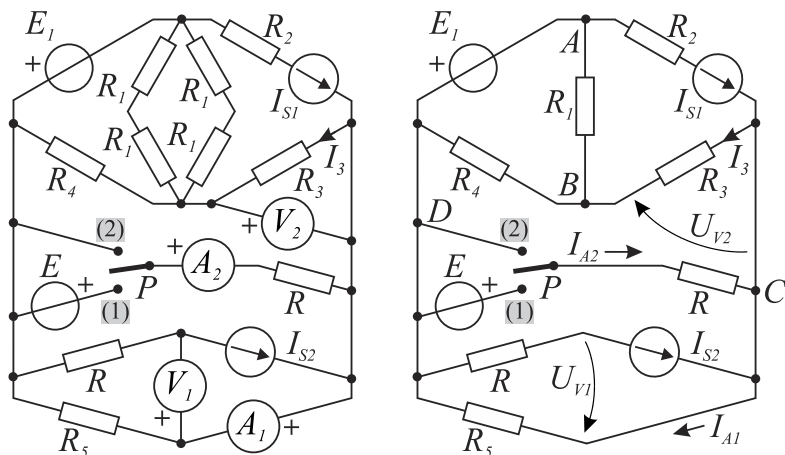


$$\boxed{\text{Svi generatori}} = \boxed{\text{Svi sem } E} + \boxed{\text{Samo } E}$$

$$(1) \quad (2)$$

$$I_3^{(1)} = I_3^{(2)} + I_3'$$
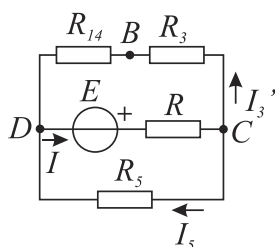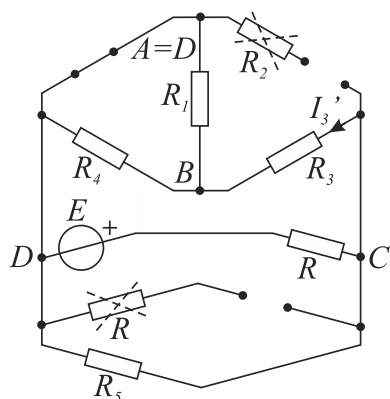
$$\Delta I_3 = I_3^{(1)} - I_3^{(2)} = I_3' = 30 \text{ mA}$$



$$R_{14} = \frac{R_1 R_4}{R_1 + R_4} = \frac{80 \cdot 80}{80 + 80} = 40 \Omega$$


$$U_{CD} = I_3' (R_{14} + R_3) = 30 \text{ m} \cdot (40 + 20) = 1,8 \text{ V}$$

$$I_5 = \frac{U_{CD}}{R_5} = \frac{1,8}{20} = 90 \text{ mA}$$

$$I = I_3' + I_5 = 30 \text{ m} + 90 \text{ m} = 120 \text{ mA}$$

$$E = R I + U_{CD} = 10 \cdot 120 \text{ m} + 1,8 = \boxed{E = 3 \text{ V}}$$

b)

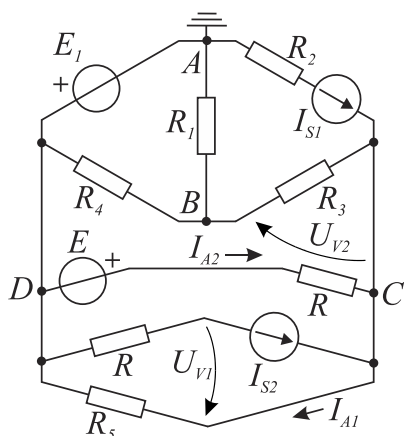

$$n_{\varepsilon} = 4, \quad n_{i.n.g.} = 1$$

$$MPC: \quad n_{\varepsilon} - 1 - n_{i.n.g.} = 4 - 1 - 1 = 2$$

$$V_A = 0 \text{ V}, \quad V_D = E_1 = 12 \text{ V}$$

$$V_B \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} \right) - V_C \left(\frac{1}{R_3} \right) - V_D \left(\frac{1}{R_4} \right) = 0$$

$$V_C \left(\frac{1}{\infty} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R} + \frac{1}{\infty} + \frac{1}{R_5} \right) - V_B \left(\frac{1}{R_3} \right) - V_D \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{\infty} + \frac{1}{R_5} \right) = I_{S1} + I_{S2} + \frac{E}{R}$$

$$V_B \left(\frac{1}{80} + \frac{1}{20} + \frac{1}{80} \right) - V_C \left(\frac{1}{20} \right) - 12 \cdot \left(\frac{1}{80} \right) = 0 \quad / \cdot 80$$

$$V_C \left(\frac{1}{20} + \frac{1}{10} + \frac{1}{20} \right) - V_B \left(\frac{1}{20} \right) - 12 \cdot \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{20} \right) = 0,1 + 0,2 + \frac{3}{10} \quad / \cdot 20$$

$$\left. \begin{aligned} 6V_B - 4V_C &= 12 \\ -V_B + 4V_C &= 48 \end{aligned} \right\} \quad V_B = 12 \text{ V} \quad V_C = 15 \text{ V}$$

$$I_{A1} = \frac{V_C - V_D}{R_5} = \frac{15 - 12}{20} = \frac{3}{20}$$

$$\boxed{I_{A1} = 0,15 \text{ A}}$$

$$I_{A2} = \frac{V_D - V_C + E}{R} = \frac{12 - 15 + 3}{10} = \frac{0}{10} = 0$$

$$\boxed{I_{A2} = 0 \text{ A}}$$

$$U_{V1} = R_5 I_{A1} + R I_{S2} = 20 \cdot 0,15 + 10 \cdot 0,2 = 3 + 2$$


$$\boxed{U_{V1} = 5 \text{ V}}$$

$$U_{V2} = V_B - V_C = 12 - 15$$

$$\boxed{U_{V2} = -3 \text{ V}}$$

II-2


a)

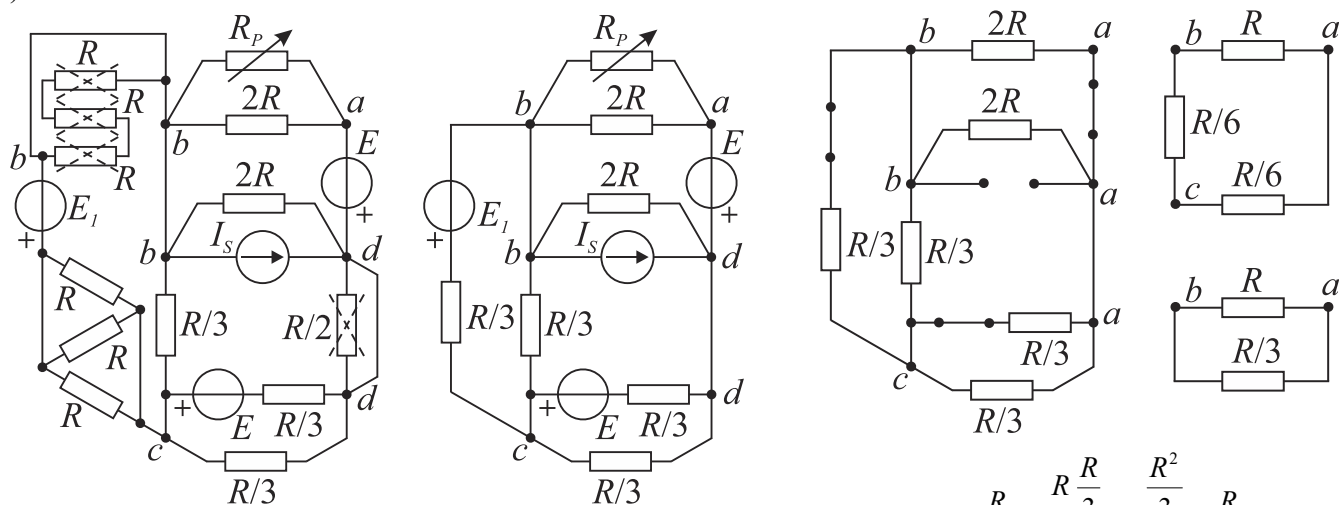

$$R_T = R_{ab} = R \parallel \frac{R}{3} = \frac{R \cdot \frac{R}{3}}{R + \frac{R}{3}} = \frac{\frac{R^2}{3}}{\frac{4R}{3}} = \frac{R}{4} = 3 \Omega$$

$$R_p = R_T = 3 \Omega$$

b)

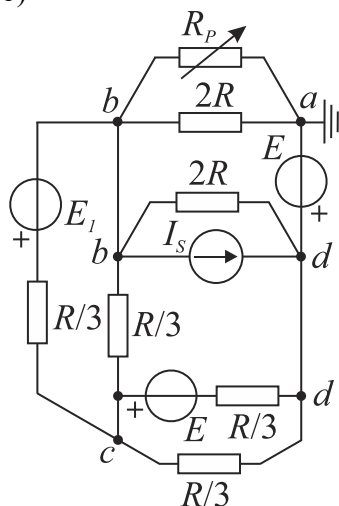

$$n_{\tilde{e}} = 4, \quad n_{i.n.g.} = 1$$

$$MPC\check{C}: \quad n_{\tilde{e}} - 1 - n_{i.n.g.} = 4 - 1 - 1 = 2$$

$$V_a = 0 V, \quad V_d = E = 8 V$$

$$V_b \left(\frac{1}{R_p} + \frac{1}{2R} + \frac{1}{2R} + \frac{1}{\infty} + \frac{1}{\frac{R}{3}} + \frac{1}{\frac{R}{3}} \right) - V_c \left(\frac{1}{\frac{R}{3}} + \frac{1}{\frac{R}{3}} \right) - V_d \left(\frac{1}{2R} + \frac{1}{\infty} \right) = -I_s - \frac{E_1}{\frac{R}{3}}$$

$$V_c \left(\frac{1}{\frac{R}{3}} + \frac{1}{\frac{R}{3}} + \frac{1}{\frac{R}{3}} + \frac{1}{\frac{R}{3}} \right) - V_b \left(\frac{1}{\frac{R}{3}} + \frac{1}{\frac{R}{3}} \right) - V_d \left(\frac{1}{\frac{R}{3}} + \frac{1}{\frac{R}{3}} \right) = \frac{E}{\frac{R}{3}} + \frac{E_1}{\frac{R}{3}}$$

$$V_b \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{24} + \frac{1}{24} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} \right) - V_c \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4} \right) - 8 \cdot \left(\frac{1}{24} \right) = -2 - \frac{12}{4} \quad / \cdot 24$$

$$V_c \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} \right) - V_b \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4} \right) - 8 \cdot \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4} \right) = \frac{8}{4} + \frac{12}{4} \quad / \cdot 4$$

$$\begin{cases} 22 V_b - 12 V_c = -112 \\ -2 V_b + 4 V_c = 36 \end{cases} \quad V_b = -0,25 V \quad V_c = 8,875 V$$

$$P_S = U_S I_S = (V_d - V_b) I_S = [8 - (-0,25)] \cdot 2 = 8,25 \cdot 2$$

$$P_S = 16,5 W$$


c)

$$P_{RP \max} = \frac{U_p^2}{R_p} = \frac{U_{ab}^2}{R_p} = \frac{(V_a - V_b)^2}{R_p}$$

$$P_{RP \max} = \frac{[0 - (-0,25)]^2}{3} = \frac{0,25^2}{3}$$

$$P_{RP \max} = 20,8 mW$$

d)

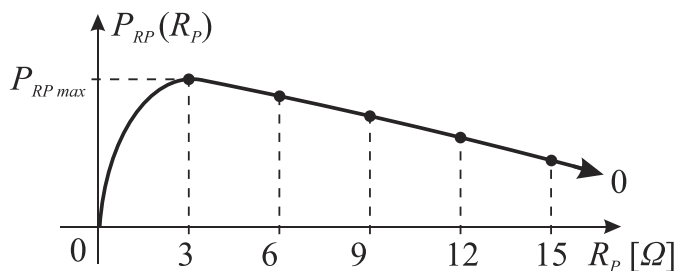

(bonus 5p)