

Osnovi elektrotehnike 1
(I kolokvijum)

K1


13.07.2022.

ZADACI

Zadatak 1. Tanak prsten, poluprečnika a , naelektrisan je ravnomerno količinom naelektrisanja Q_L , i postavljen je u x - y ravni Dekartovog koordinatnog sistema, kao što je prikazano na slici 1. Tanak štap, dužine b , naelektrisan ravnomerno podužnom gustinom naelektrisanja Q' , postavljen je u y - z ravni, paralelno sa y osom. Sredina je vazduh.

- Izvesti, u opštim brojevima, izraz za vektor jačine električnog polja koji u tački A stvara prsten. Tačka A se nalazi na z osi, na udaljenosti a od centra koordinatnog sistema.
- Izvesti, u opštim brojevima, izraz za vektor jačine električnog polja koji u tački A stvara štap. Štap se nalazi na udaljenosti b od tačke A .
- Odrediti dužinu štapa, b , tako da rezultantni vektor jačine električnog polja u tački A bude jednak nuli.

Brojni podaci su: $a = 1 \text{ cm}$, $Q_L = 10 \text{ nC}$, $Q' = 1 \text{ } \mu\text{C/m}$,
 $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ F/m}$.

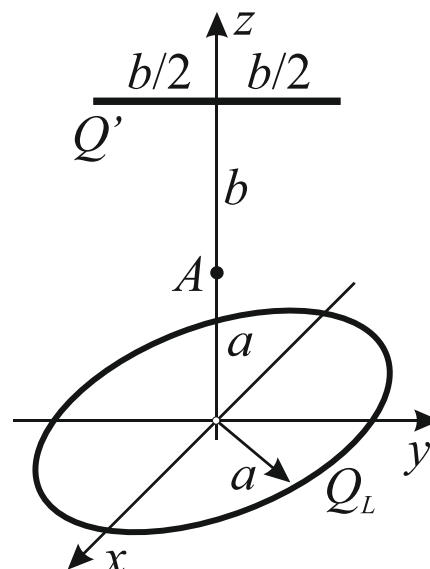


Slika 1.

Zadatak 2. Na slici 2 je prikazan sferni kondenzator, poluprečnika elektroda a i b . Kondenzator je ispunjen čvrstim dielektrikom, relativne permitivnosti ϵ_1 , pri čemu dielektrik zauzima 3/4 zapremine kondenzatora.

- Odrediti, u opštim brojevima, izraz za kapacitivnost kondenzatora.
- U deo kondenzatora gde je vazduh naspe se tečni dielektrik, relativne permitivnosti $\epsilon_2 = 6$. Odrediti relativnu permitivnost čvrstog dielektrika, ϵ_1 , ako se zna da se nakon dodavanja tečnog dielektrika kapacitivnost kondenzatora poveća za 20%.
- Izračunati količinu vezanog naelektrisanja uz obe razdvojne površi, nakon dodavanja tečnog dielektrika.

Brojni podaci su: $a = 3 \text{ mm}$, $b = 6 \text{ mm}$.

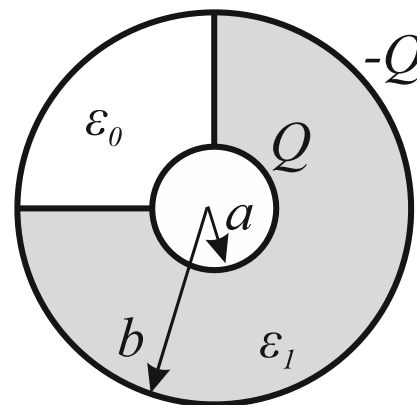

Slika 2.

PRAVILA POLAGANJA

Za položen kolokvijum neophodno je sakupiti više od 50% poena na svakom od zadataka. Svaki zadatak se boduje sa 25 poena. Kolokvijum traje jedan sat i trideset minuta.

Osnovi elektrotehnike 1
(II kolokvijum)

K2


13.07.2022.

ZADACI

Zadatak 1. U kolu vremenski konstantnih struja, sa slike 1, posle prebacivanja preklopnik P iz položaja (2) u položaj (1), napon koji meri voltmetar V_1 se poveća za $\Delta U_{V1} = 2 \text{ V}$.

- Primenjujući teoremu superpozicije, odrediti vrednost *ems* naponskog generatora E .
- Odrediti pokazivanja idealnih mernih instrumenata, kada je preklopnik u položaju (1). Kolo rešavati primenom metode potencijala čvorova.

Brojni podaci su: $E_1 = 2 \text{ V}$, $I_s = 0,9 \text{ A}$,
 $R_1 = 10 \Omega$, $R_2 = 15 \Omega$, $R_3 = R_4 = 5 \Omega$, $R_S = 20 \Omega$.

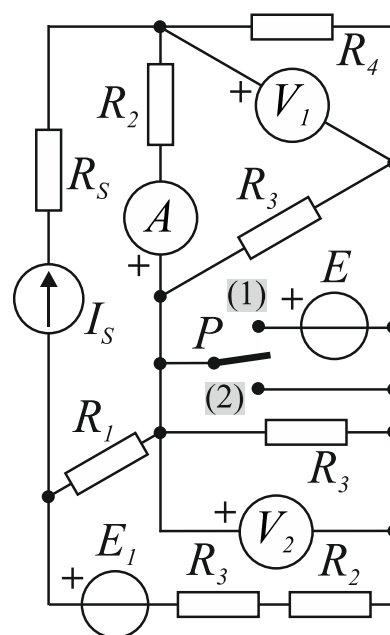


Slika 1.

Zadatak 2. U električnom kolu, prikazanom na slici 2, na otporniku otpornosti R_x razvija se maksimalno moguća snaga.

- Zameniti grupu od 5 otpornika otpornosti R_1 , između tačaka B i C , jednim otpornikom. Izračunati vrednost otpornosti tog otpornika, R_{BC} .
- Primenom Tevenenove teoreme, izračunati vrednost otpornosti otpornika R_x .
- Izračunati snagu koja se razvija na otporniku otpornosti R_x .

Brojni podaci su: $E = 5 \text{ V}$, $I_s = 1 \text{ A}$, $R = 10 \Omega$, $R_1 = 40 \Omega$.

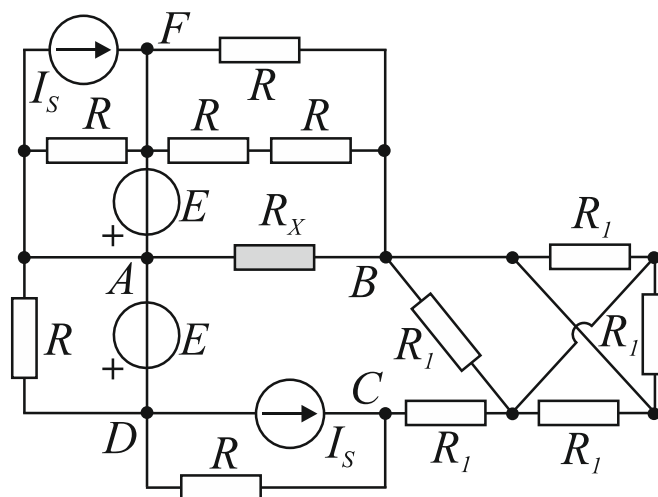



Slika 2.

PRAVILA POLAGANJA

Za položen kolokvijum neophodno je sakupiti više od 50% poena na svakom od zadataka. Svaki zadatak se boduje sa 25 poena. Kolokvijum traje jedan sat i trideset minuta.

I-1

a)

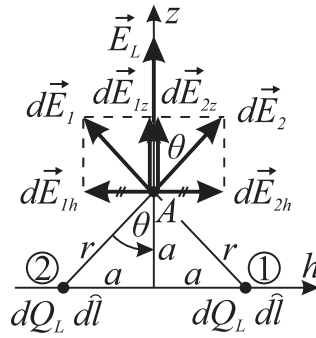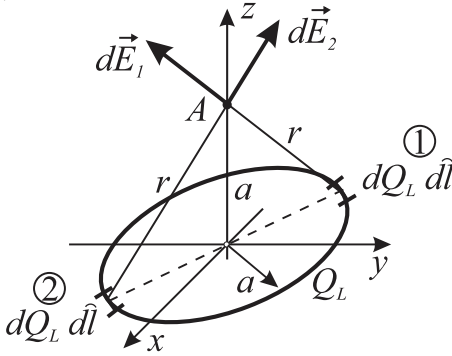

Zbog simetrije je:

$$d\vec{E}_{1h} + d\vec{E}_{2h} = 0 \Rightarrow \boxed{E_h = 0}$$

$$\boxed{E_x = 0}$$


$$\boxed{E_y = 0}$$

$$dE_{1z} = dE_{2z} = dE_1 \cos \theta = \frac{dQ_L}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cos \theta = \frac{Q_L' dl}{4\pi\epsilon_0 r^2} \frac{a}{r} = \frac{Q_L' a}{4\pi\epsilon_0 r^3} dl$$

$$E_L = \int_{\text{po luku}} dE_{1z} = \frac{Q_L' a}{4\pi\epsilon_0 r^3} \int_0^{2a\pi} dl = \frac{Q_L' a}{4\pi\epsilon_0 r^3} 2a\pi = \frac{Q_L a}{4\pi\epsilon_0 (a^2 + a^2)^{3/2}} = \frac{Q_L}{8\sqrt{2}\pi\epsilon_0 a^2}$$

$$\boxed{\vec{E}_L = \frac{Q_L}{8\sqrt{2}\pi\epsilon_0 a^2} \cdot \vec{i}_z}$$

b)

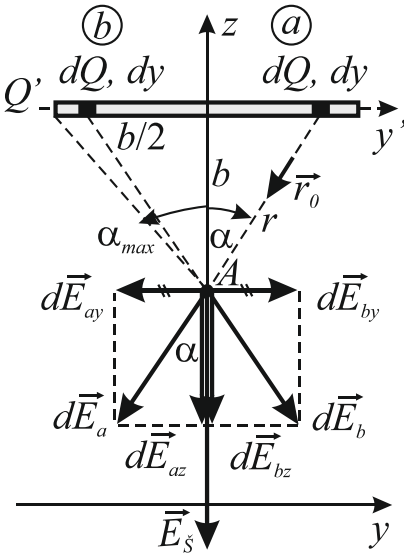

$$d\vec{E}_{ay} + d\vec{E}_{by} = 0 \Rightarrow \boxed{\vec{E}_y = 0}$$

$$dE_{az} = dE_a \cos \alpha = \frac{dQ}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cos \alpha = \frac{Q' dy}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cos \alpha \quad \left(dy = \frac{r d\alpha}{\cos \alpha} \right)$$

$$dE_{az} = \frac{Q' \frac{r d\alpha}{\cos \alpha}}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cos \alpha = \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0} \frac{d\alpha}{\cos \alpha} \quad \left(r = \frac{b}{\cos \alpha} \right)$$

$$E_s = 2 \int_{\text{po pola štapa}} dE_{az} = 2 \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0 b} \int_0^{\alpha_{\max}} \cos \alpha d\alpha = \frac{Q'}{2\pi\epsilon_0 b} (\sin \alpha_{\max} - \sin 0)$$

$$E_s = \frac{Q'}{2\pi\epsilon_0 b} \cdot \frac{\frac{b}{2}}{\sqrt{b^2 + \left(\frac{b}{2}\right)^2}} = \frac{Q'}{2\pi\epsilon_0 b} \cdot \frac{\sqrt{5}}{5} = \frac{\sqrt{5} Q'}{10\pi\epsilon_0 b}$$

$$\boxed{\vec{E}_s = \frac{\sqrt{5} Q'}{10\pi\epsilon_0 b} \cdot (-\vec{i}_z)}$$

c)

$$\vec{E}_A = \vec{E}_L + \vec{E}_s = \left[\frac{Q_L}{8\sqrt{2}\pi\epsilon_0 a^2} - \frac{\sqrt{5} Q'}{10\pi\epsilon_0 b} \right] \cdot \vec{i}_z$$


$$\vec{E}_A = 0 \Rightarrow \frac{Q_L}{8\sqrt{2}\pi\epsilon_0 a^2} = \frac{\sqrt{5} Q'}{10\pi\epsilon_0 b}$$

$$b = \frac{8\sqrt{2} a^2 \sqrt{5} Q'}{10 Q_L} = \frac{8\sqrt{2} \cdot 0,01^2 \cdot \sqrt{5} \cdot 1 \cdot 10^{-6}}{10 \cdot 10 \cdot 10^{-9}} = 0,0253 \text{ m}$$

$$\boxed{b = 2,53 \text{ cm}}$$

I-2

a)

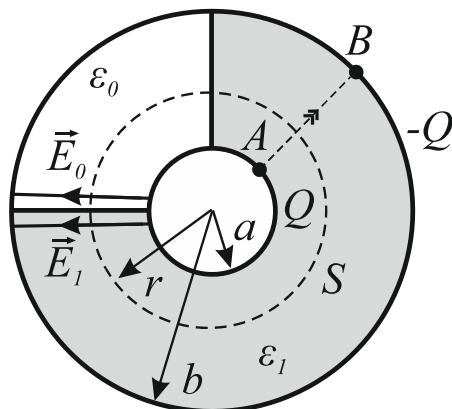

Granični uslov:

$$E_{r1} = E_{r0} \quad E_1 = E_0 = E$$

$$D_{n1} = D_{n0} = 0$$

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{s} = Q_{us}$$

$$\int_{S_1} D_1 ds + \int_{S_0} D_0 ds = Q$$

$$D_1 \frac{3}{4} \cdot 4r^2\pi + D_0 \frac{1}{4} \cdot 4r^2\pi = Q$$

$$D_1 = \varepsilon_1 E$$

$$D_0 = \varepsilon_0 E$$

$$E = \frac{Q}{(3\varepsilon_1 + \varepsilon_0) r^2 \pi}, \quad a \leq r \leq b$$

$$U_{AB} = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_a^b E dr = \int_a^b \frac{Q}{(3\varepsilon_1 + \varepsilon_0) r^2 \pi} dr = \frac{Q}{(3\varepsilon_1 + \varepsilon_0) \pi} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)$$

$$C = \frac{Q}{U_{AB}} = \frac{(3\varepsilon_1 + \varepsilon_0) \pi}{\frac{1}{a} - \frac{1}{b}}$$

b)

$$\varepsilon_0 \rightarrow \varepsilon_2 \quad \Rightarrow \quad C_{NOVO} = \frac{(3\varepsilon_1 + \varepsilon_2) \pi}{\frac{1}{a} - \frac{1}{b}} = 1,2 C$$


$$\frac{C_{NOVO}}{C} = \frac{\frac{(3\varepsilon_1 + \varepsilon_2) \pi}{\frac{1}{a} - \frac{1}{b}}}{\frac{(3\varepsilon_1 + \varepsilon_0) \pi}{\frac{1}{a} - \frac{1}{b}}} = \frac{3\varepsilon_1 + \varepsilon_2}{3\varepsilon_1 + \varepsilon_0} = \frac{(3\varepsilon_{r1} + \varepsilon_{r2}) \varepsilon_0}{(3\varepsilon_{r1} + 1) \varepsilon_0} = \frac{3\varepsilon_{r1} + \varepsilon_{r2}}{3\varepsilon_{r1} + 1} = 1,2$$

$$3\varepsilon_{r1} + \varepsilon_{r2} = 3,6\varepsilon_{r1} + 1,2$$

$$0,6\varepsilon_{r1} = \varepsilon_{r2} - 1,2 = 6 - 1,2 = 4,8$$

$$\varepsilon_{r1} = 8$$

c)

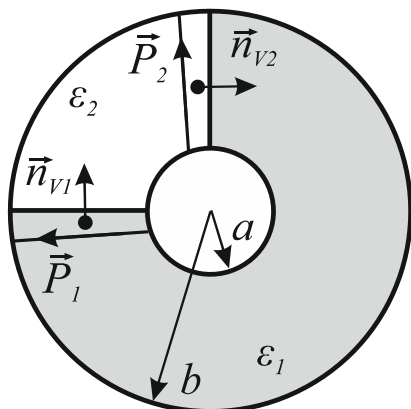

Na obe razdvojne površi:


$$\sigma_{V1} = \vec{P}_1 \cdot \vec{n}_{V1} = 0 \quad \angle(\vec{P}_1, \vec{n}_{V1}) = 90^\circ$$

$$\sigma_{V2} = \vec{P}_2 \cdot \vec{n}_{V2} = 0 \quad \angle(\vec{P}_2, \vec{n}_{V2}) = 90^\circ$$

$$Q_{Vuk} = 0 C$$

II-1

a)

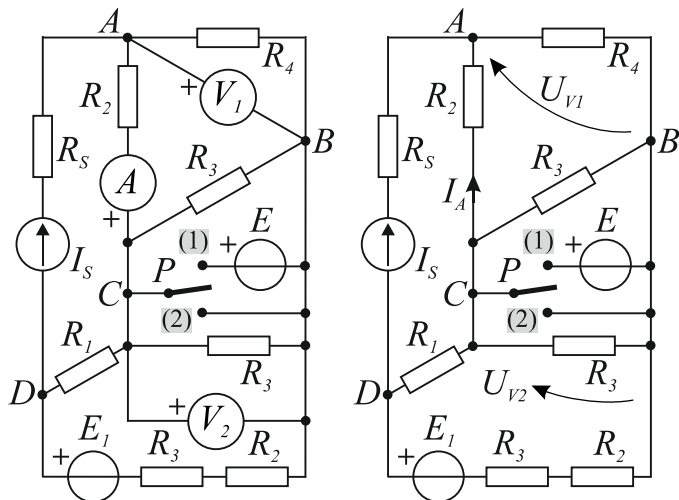


$$\boxed{\begin{matrix} Svi \\ generatori \end{matrix}} = \boxed{\begin{matrix} Svi \\ sem \\ E \end{matrix}} + \boxed{\begin{matrix} Samo \\ E \end{matrix}}$$

$$(1) \quad (2)$$

$$U_{V1}^{(1)} = U_{V1}^{(2)} + U_{V1}'$$
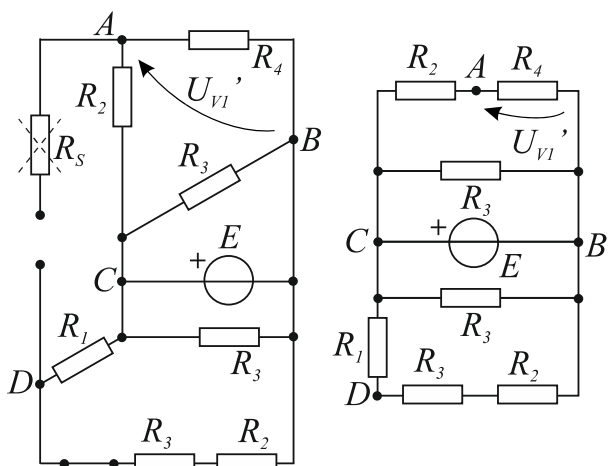
$$\Delta U_{V1} = U_{V1}^{(1)} - U_{V1}^{(2)} = U_{V1}' = 2V$$




$$U_{V1}' = \frac{R_4}{R_2 + R_4} E$$

$$E = \frac{R_2 + R_4}{R_4} U_{V1}' = \frac{15 + 5}{5} \cdot 2$$

$$\boxed{E = 8V}$$

b)

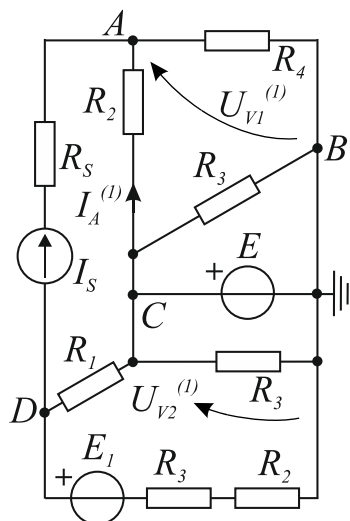

$$V_B = 0V, \quad V_C = E = 8V$$

$$V_A \left(\frac{1}{\infty} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4} \right) - V_C \left(\frac{1}{R_2} \right) - V_D \left(\frac{1}{\infty} \right) = I_s$$

$$V_D \left(\frac{1}{\infty} + \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2 + R_3} \right) - V_A \left(\frac{1}{\infty} \right) - V_C \left(\frac{1}{R_1} \right) = -I_s + \frac{E_1}{R_2 + R_3}$$

$$V_A \left(\frac{1}{15} + \frac{1}{5} \right) - 8 \cdot \left(\frac{1}{15} \right) = 0,9 \quad / \cdot 15$$

$$V_D \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{15 + 5} \right) - 8 \cdot \left(\frac{1}{10} \right) = -0,9 + \frac{2}{15 + 5} \quad / \cdot 20$$

$$\left. \begin{matrix} 4V_A = 21,5 \\ 3V_D = 0 \end{matrix} \right\} \quad V_A = 5,375V \quad V_D = 0V$$

$$I_A^{(1)} = \frac{V_C - V_A}{R_2} = \frac{8 - 5,375}{15} = \frac{2,625}{15}$$

$$\boxed{I_A^{(1)} = 0,175A}$$

$$U_{V1}^{(1)} = V_A - V_B = V_A$$



$$\boxed{U_{V1}^{(1)} = 5,375V}$$

$$U_{V2}^{(1)} = V_C - V_B = V_C = E$$

$$\boxed{U_{V2}^{(1)} = 8V}$$

II-2

a)

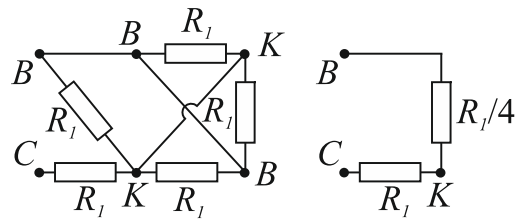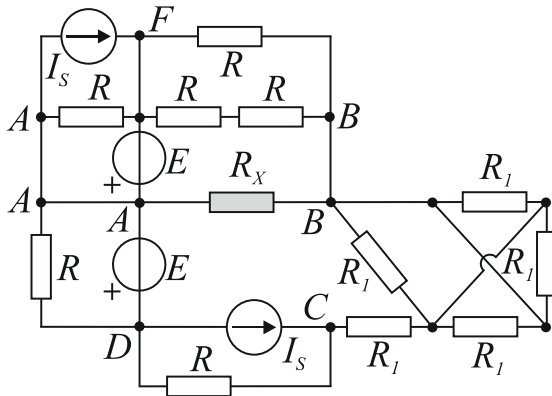


$$R_{BC} = R_1 + \frac{R_1}{4} = \frac{5R_1}{4} = \frac{5 \cdot 40}{4}$$

$$R_{BC} = 50 \Omega$$

b)

R_T :

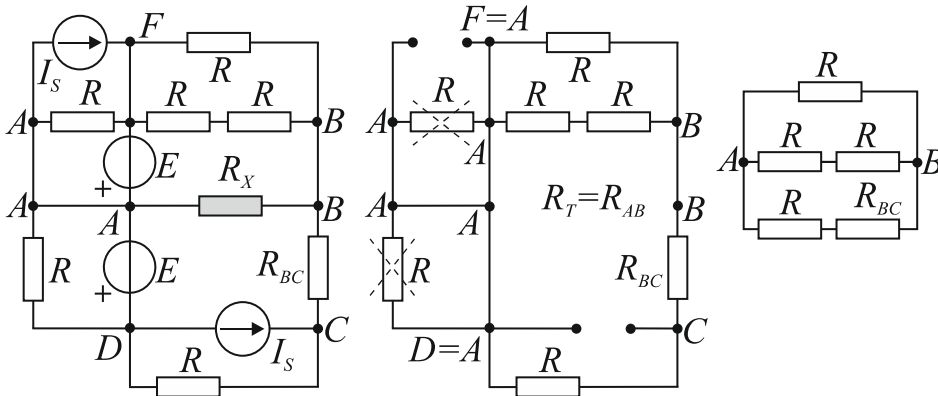

$$R_T = R_{AB} = R \parallel 2R \parallel (R + R_{BC})$$


$$R_T = 10 \parallel 20 \parallel (10 + 50)$$

$$R_T = 10 \parallel 20 \parallel 60 = 6 \Omega$$

$$R_X = R_T = 6 \Omega$$

c)

E_T :

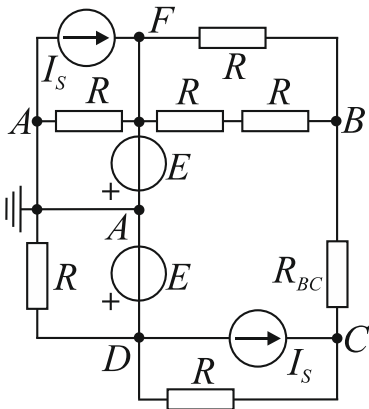

$$V_A = 0 V, \quad V_D = E = 5 V, \quad V_F = -E = -5 V$$

$$V_B \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{2R} + \frac{1}{R_{BC}} \right) - V_C \left(\frac{1}{R_{BC}} \right) - V_F \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{2R} \right) = 0$$

$$V_C \left(\frac{1}{R_{BC}} + \frac{1}{\infty} + \frac{1}{R} \right) - V_B \left(\frac{1}{R_{BC}} \right) - V_D \left(\frac{1}{\infty} + \frac{1}{R} \right) = I_s$$


$$V_B \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{20} + \frac{1}{50} \right) - V_C \left(\frac{1}{50} \right) - (-5) \cdot \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{20} \right) = 0 \quad / \cdot 100$$

$$V_C \left(\frac{1}{50} + \frac{1}{10} \right) - V_B \left(\frac{1}{50} \right) - 5 \cdot \left(\frac{1}{10} \right) = 1 \quad / \cdot 100$$

$$\left. \begin{array}{l} 17V_B - 2V_C = -75 \\ -2V_B + 12V_C = 150 \end{array} \right\} \quad V_B = -3 V \quad V_C = 12 V$$

$$E_T = U_{AB} = V_A - V_B = -V_B = -(-3)$$

$$E_T = 3 V$$

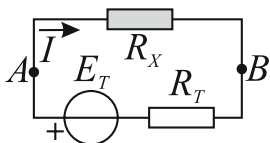

$$I = \frac{E_T}{R_T + R_X} = \frac{3}{6 + 6} = 0,25 A$$

$$P_{RX} = R_X I^2 = 6 \cdot 0,25^2$$

$$P_{RX} = 0,375 W$$