

Osnovi elektrotehnike 1
(I kolokvijum)

K1


23.06.2022.

ZADACI

Zadatak 1. Dva tanka štapa, od izolacionog materijala, savijena kao na slici 1, naelektrisani su ravnomerno podužnim gustinama naelektrisanja $Q_1' > 0$ i $Q_2' > 0$. Štapovi su savijeni u obliku lukova, poluprečnika a , i leže u x - y ravni Dekartovog koordinatnog sistema. Tačkasto naelektrisanje, naelektrisano sa Q_3 , nalazi se na z osi, na udaljenosti a od centra koordinatnog sistema (tačka O).

- Izvesti, u opštim brojevima, izraz za vektor jačine električnog polja u tački O , koji potiče od štapova i tačkastog naelektrisanja.
- Odrediti podužne gustine naelektrisanja štapova, Q_1' i Q_2' , tako da sve tri komponente (x , y i z) vektora jačine električnog polja u tački O budu jednake.

Brojni podaci su: $a = 1 \text{ cm}$, $Q_3 = 1 \text{ nC}$, $\alpha = \pi/6$,
 $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ F/m}$.

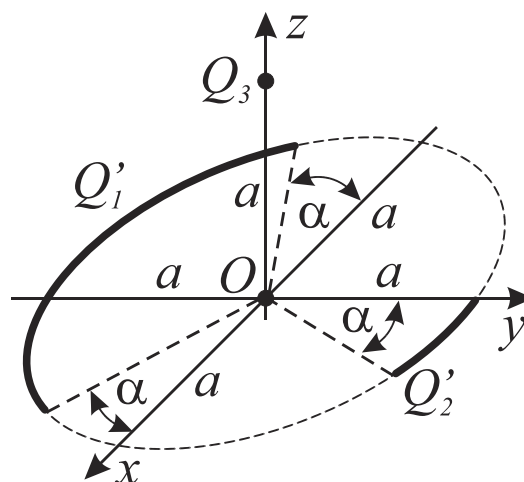


Slika 1.

Zadatak 2. Pločasti kondenzator sa čvrstim dielektrikom permittivnosti $\epsilon_1 = 6 \cdot \epsilon_0$, prikazan je na slici 2. Dielektrik ne naleže idealno na desnu oblogu kondenzatora, tako da postoji sloj vazduha nepoznate debljine d_0 između dielektrika i desne obloge kondenzatora.

- Odrediti, u opštim brojevima, izraz za kapacitivnost kondenzatora.
- Izračunati debljinu vazdušnog sloja, d_0 , ukoliko se zna da je kapacitivnost kondenzatora, kada bi dielektrik idealno nalegao na obe obloge, za 20% veća u odnosu na kapacitivnost kondenzatora kada postoji vazdušni sloj.
- Proveriti da li će doći do proboja u kondenzatoru sa vazdušnim slojem, ukoliko se kondenzator priključi na izvor napona $U = 53 \text{ kV}$.

Ostali brojni podaci: $E_{\check{c}0} = 30 \text{ kV/cm}$, $E_{\check{c}1} = 65 \text{ kV/cm}$,
 $d = 10 \text{ cm}$, $S = 50 \text{ cm}^2$.

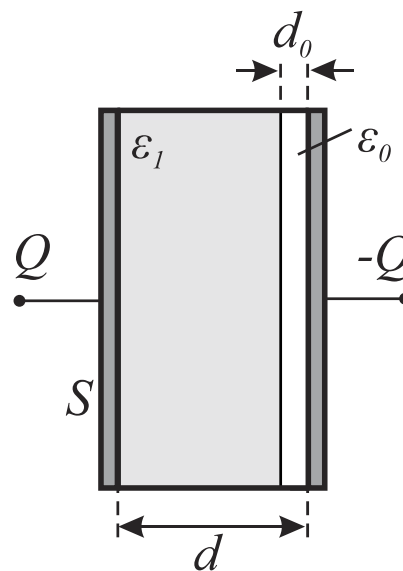

Slika 2.


PRAVILA POLAGANJA

Za položen kolokvijum neophodno je sakupiti više od 50% poena na svakom od zadataka. Svaki zadatak se boduje sa 25 poena. Kolokvijum traje jedan sat i trideset minuta.

Za položen kolokvijum neophodno je sakupiti više od 50% poena na svakom od zadataka. Svaki zadatak se boduje sa 25 poena. Kolokvijum traje jedan sat i trideset minuta.

I-1

a)

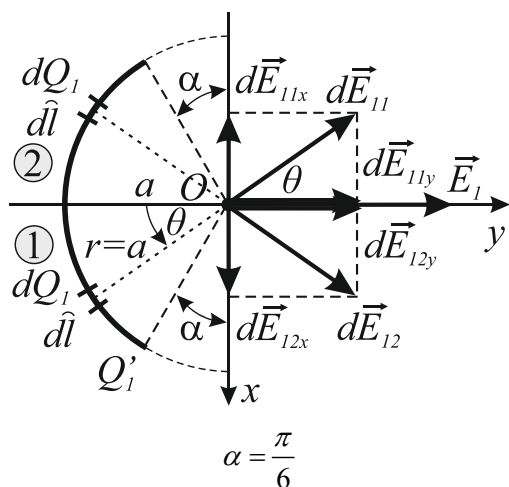Zbog simetrije: $\vec{E}_{11x} + \vec{E}_{12x} = 0$

$$\boxed{\vec{E}_{1x} = 0}$$


$$dE_{11y} = dE_{11} \cos \theta = \frac{dQ_1}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cos \theta = \frac{Q_1' dl}{4\pi\epsilon_0 a^2} \cos \theta = \frac{Q_1' a d\theta}{4\pi\epsilon_0 a^2} \cos \theta$$

$$E_1 = 2 \int_{\text{po pola luka 1}} dE_{11y} = 2 \frac{Q_1'}{4\pi\epsilon_0 a} \int_0^{\frac{\pi}{2}-\alpha} \cos \theta d\theta = \frac{Q_1'}{2\pi\epsilon_0 a} \left(\sin \frac{\pi}{3} - \sin 0 \right)$$

$$E_1 = \frac{Q_1'}{2\pi\epsilon_0 a} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - 0 \right)$$

$$\boxed{E_1 = \frac{Q_1'}{2\pi\epsilon_0 a} \frac{\sqrt{3}}{2}}$$
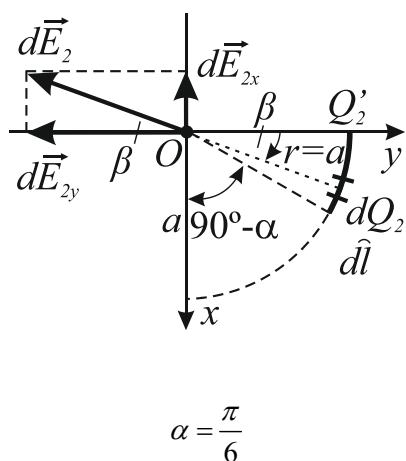
$$\boxed{\vec{E}_1 = E_1 \cdot \vec{i}_y}$$



$$dE_{2x} = dE_2 \sin \beta = \frac{dQ_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \sin \beta = \frac{Q_2' dl}{4\pi\epsilon_0 a^2} \sin \beta = \frac{Q_2' a d\beta}{4\pi\epsilon_0 a^2} \sin \beta$$

$$E_{2x} = \int_{\text{po luka 2}} dE_{2x} = \frac{Q_2'}{4\pi\epsilon_0 a} \int_0^\alpha \sin \beta d\beta = \frac{Q_2'}{4\pi\epsilon_0 a} \left(\cos 0 - \cos \frac{\pi}{6} \right)$$

$$\boxed{E_{2x} = \frac{Q_2'}{4\pi\epsilon_0 a} \left(1 - \frac{\sqrt{3}}{2} \right)}$$


$$\boxed{\vec{E}_{2x} = E_{2x} \cdot (-\vec{i}_x)}$$

$$dE_{2y} = dE_2 \cos \beta = \frac{dQ_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cos \beta = \frac{Q_2' dl}{4\pi\epsilon_0 a^2} \cos \beta = \frac{Q_2' a d\beta}{4\pi\epsilon_0 a^2} \cos \beta$$

$$E_{2y} = \int_{\text{po luka 2}} dE_{2y} = \frac{Q_2'}{4\pi\epsilon_0 a} \int_0^\alpha \cos \beta d\beta = \frac{Q_2'}{4\pi\epsilon_0 a} \left(\sin \frac{\pi}{6} - \sin 0 \right) = \frac{Q_2'}{4\pi\epsilon_0 a} \frac{1}{2}$$

$$\boxed{E_{2y} = \frac{Q_2'}{8\pi\epsilon_0 a}}$$
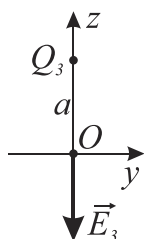
$$\boxed{\vec{E}_{2y} = E_{2y} \cdot (-\vec{i}_y)}$$



$$\boxed{E_3 = \frac{Q_3}{4\pi\epsilon_0 a^2}}$$

$$\boxed{\vec{E}_3 = E_3 \cdot (-\vec{i}_z)}$$

$$\boxed{\vec{E}_O = \vec{E}_1 + \vec{E}_{2x} + \vec{E}_{2y} + \vec{E}_3 = \frac{Q_2'}{4\pi\epsilon_0 a} \left(1 - \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \cdot (-\vec{i}_x) + \left(\frac{Q_1'}{2\pi\epsilon_0 a} \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{Q_2'}{8\pi\epsilon_0 a} \right) \cdot \vec{i}_y + \frac{Q_3}{4\pi\epsilon_0 a^2} \cdot (-\vec{i}_z)}$$

b)


$$E_{Ox} = E_{Oy} = E_{Oz} \Rightarrow \frac{Q_2'}{4\pi\epsilon_0 a} \left(1 - \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = \frac{Q_1'}{2\pi\epsilon_0 a} \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{Q_2'}{8\pi\epsilon_0 a} = \frac{Q_3}{4\pi\epsilon_0 a^2}$$

$$\frac{Q_2'}{4\pi\epsilon_0 a} \left(1 - \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = \frac{Q_3}{4\pi\epsilon_0 a^2} \Rightarrow \boxed{Q_2' = 746,44 \text{ nC/m}}$$

$$\frac{Q_1'}{2\pi\epsilon_0 a} \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{Q_2'}{8\pi\epsilon_0 a} + \frac{Q_2'}{4\pi\epsilon_0 a} \left(1 - \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \Rightarrow \boxed{Q_1' = 273,2 \text{ nC/m}}$$

I-2

a)

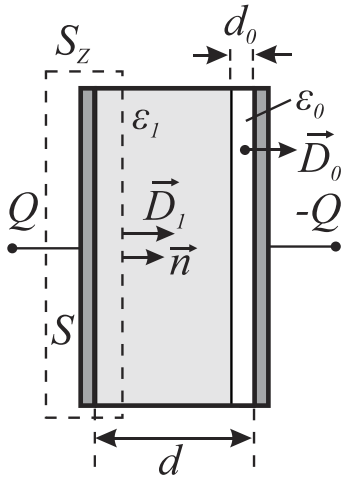

Granični uslov:

$$D_{1n} = D_{0n} \quad D_1 = D_0 = D$$

$$E_{1t} = E_{0t} = 0$$

$$\oint_{S_Z} \vec{D} \cdot d\vec{s} = Q_{u S_Z}$$

$$\int_{S_Z} D ds = Q$$

$$D S = Q$$

$$D = \frac{Q}{S}$$

$$E_1 = \frac{Q}{\epsilon_1 S} \quad E_0 = \frac{Q}{\epsilon_0 S}$$

$$U = \int_+^- \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_0^{d-d_0} E_1 dl + \int_0^{d_0} E_0 dl = E_1 (d-d_0) + E_0 d_0 = \frac{Q}{\epsilon_1 S} (d-d_0) + \frac{Q}{\epsilon_0 S} d_0$$

$$C = \frac{Q}{U}$$

$$C = \frac{1}{\frac{d-d_0}{\epsilon_1 S} + \frac{d_0}{\epsilon_0 S}}$$

b)

$$C = \frac{1}{\frac{d-d_0}{\epsilon_1 S} + \frac{d_0}{\epsilon_0 S}} = \frac{1}{\frac{d-d_0}{6\epsilon_0 S} + \frac{d_0}{\epsilon_0 S}} = \frac{6\epsilon_0 S}{d+5d_0},$$

$$C_{idealno} = \epsilon_1 \frac{S}{d} = 6\epsilon_0 \frac{S}{d}$$

$$C_{idealno} = 1,2 C \quad \frac{C_{idealno}}{C} = 1,2$$

$$\frac{C_{idealno}}{C} = \frac{6\epsilon_0 \frac{S}{d}}{\frac{6\epsilon_0 S}{d+5d_0}} = \frac{d+5d_0}{d} = 1 + 5 \frac{d_0}{d} = 1,2 \quad \Rightarrow \quad d_0 = \frac{0,2 d}{5} = \frac{0,2 \cdot 0,1}{5} = 0,004 m$$

$$d_0 = 4 mm$$

c)

$$\left. \begin{aligned} E_{1max} &= \frac{Q_{1max}}{\epsilon_1 S} = E_{C1} \Rightarrow Q_{1max} = E_{C1} \epsilon_1 S = 1725,75 nC \\ E_{0max} &= \frac{Q_{0max}}{\epsilon_0 S} = E_{C0} \Rightarrow Q_{0max} = E_{C0} \epsilon_0 S = 132,75 nC \end{aligned} \right\} \Rightarrow Q_{max} = \min\{Q_{1max}, Q_{0max}\} = Q_{0max}$$


$$U_{max} = \frac{Q_{max}}{6\epsilon_0 S} (d-d_0) + \frac{Q_{max}}{\epsilon_0 S} d_0 = \frac{Q_{max}}{\epsilon_0 S} \left(\frac{d-d_0}{6} + d_0 \right) = \frac{Q_{max}}{\epsilon_0 S} \frac{d+5d_0}{6} = \frac{E_{C0} \epsilon_0 S}{\epsilon_0 S} \frac{d+5d_0}{6} = E_{C0} \frac{d+5d_0}{6} = 60 kV$$

$$U = 53 kV$$

$$U < U_{max} \Rightarrow \text{Neće doći do proboja.}$$

II-1

a)

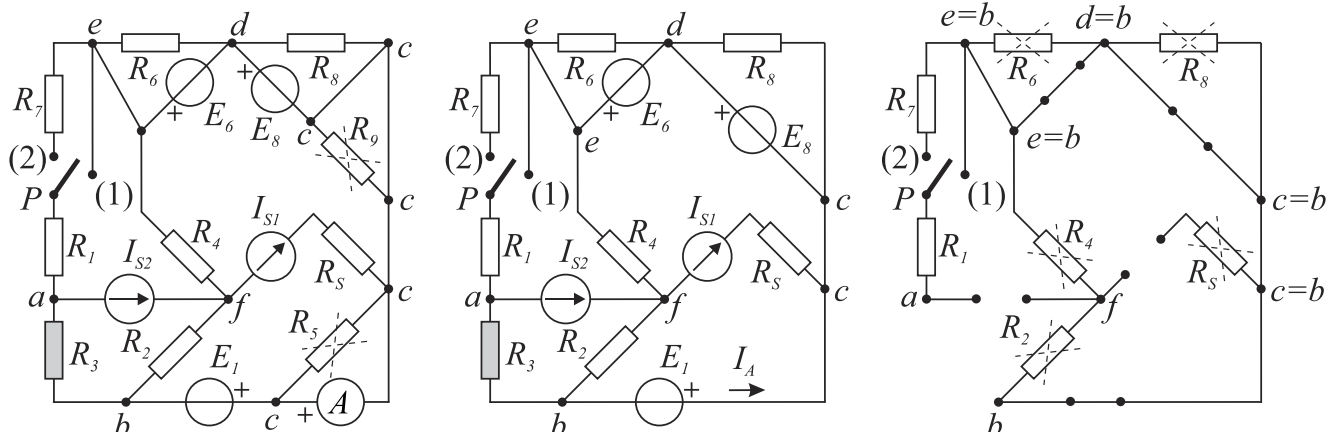


$$R_3 = R_7 = 50 \Omega$$

$$R_T = R_{ab} = \begin{cases} R_1 = 50 \Omega & (1) \\ R_1 + R_7 = 150 \Omega & (2) \end{cases} \Rightarrow$$

P u položaju (1)

b)

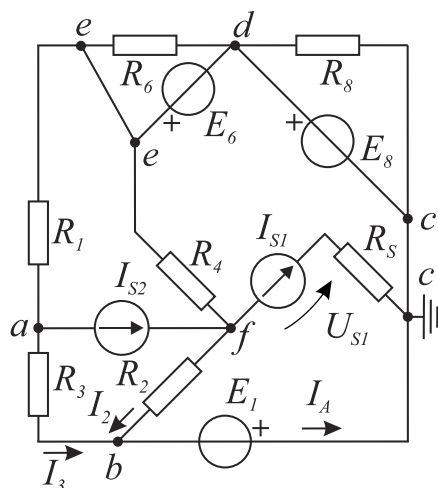

$$\begin{aligned} V_c &= 0 V, & V_b &= -E_1 = -50 V, \\ V_d &= E_8 = 100 V, & V_e &= E_8 + E_6 = 210 V \end{aligned}$$

$$V_a \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{\infty} \right) - V_b \left(\frac{1}{R_3} \right) - V_e \left(\frac{1}{R_1} \right) - V_f \left(\frac{1}{\infty} \right) = -I_{S2}$$

$$V_f \left(\frac{1}{\infty} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{\infty + R_5} \right) - V_a \left(\frac{1}{\infty} \right) - V_b \left(\frac{1}{R_2} \right) - V_e \left(\frac{1}{R_4} \right) = -I_{S1} + I_{S2}$$

$$V_a \left(\frac{1}{50} + \frac{1}{50} \right) + 50 \cdot \left(\frac{1}{50} \right) - 210 \cdot \left(\frac{1}{50} \right) = -0,5$$

$$V_f \left(\frac{1}{200} + \frac{1}{100} \right) + 50 \cdot \left(\frac{1}{200} \right) - 210 \cdot \left(\frac{1}{100} \right) = -1 + 0,5$$

$$2V_a = 135 \Rightarrow V_a = 67,5 V$$

$$3V_f = 270 \Rightarrow V_f = 90 V$$

$$I_2 = \frac{V_f - V_b}{R_2} = \frac{90 + 50}{200} = 0,7 A$$

$$I_3 = \frac{V_a - V_b}{R_3} = \frac{67,5 + 50}{50} = 2,35 A$$

$$I_A = I_2 + I_3 = 0,7 + 2,35$$

$I_A = 3,05 A$

c)




$$U_{S1} = R_S I_{S1} + U_{ef} = R_S I_{S1} + (V_c - V_f) = 50 \cdot 1 + (0 - 90) = -40 V$$

$$P_{S1} = U_{S1} I_{S1} = -40 \cdot 1$$

$P_{S1} = -40 W$

II-2


a)

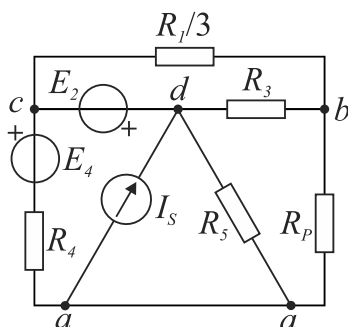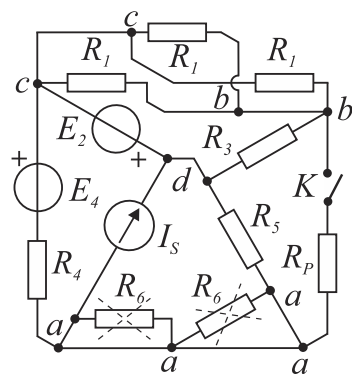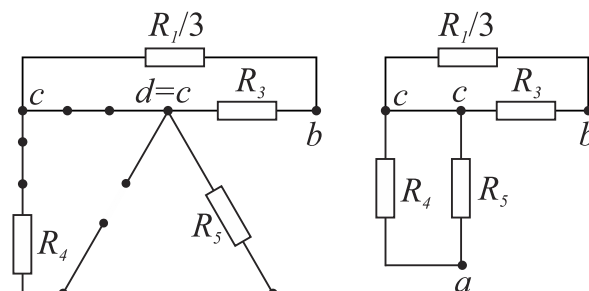 R_T :

$$R_T = R_{ab} = (R_4 \parallel R_5) + \left(\frac{R_1}{3} \parallel R_3 \right)$$

$$R_T = (0,3k \parallel 0,6k) + (1k \parallel 3k) = 0,2k + 0,75k$$

$$R_T = 0,95 k\Omega$$

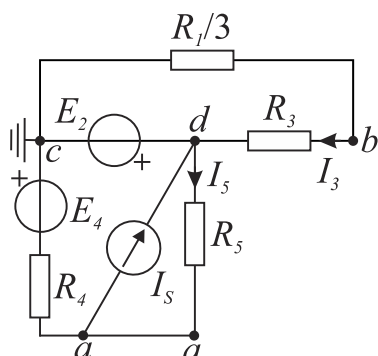 E_T :

$$V_c = 0V, \quad V_d = E_2 = 5V$$

$$V_a \left(\frac{1}{R_5} + \frac{1}{\infty} + \frac{1}{R_4 + 0} \right) - V_d \left(\frac{1}{R_5} + \frac{1}{\infty} \right) = -I_s - \frac{E_4}{R_4}$$

$$V_a \left(\frac{1}{600} + \frac{1}{300} \right) - 5 \cdot \left(\frac{1}{600} \right) = -4m - \frac{12}{300} \quad / \cdot 600$$

$$3V_a = -21,4$$


$$V_a = -7,13V$$

$$I_3 = \frac{V_c - V_d}{\frac{R_1}{3} + R_3} = \frac{0 - 5}{1k + 3k} = -1,25mA$$

$$I_5 = \frac{V_d - V_a}{R_5} = \frac{5 - (-7,13)}{600} = 20,22mA$$

$$E_T = U_{ba} = I_3 R_3 + I_5 R_5 = -1,25m \cdot 3k + 20,22m \cdot 600$$

$$E_T = 8,38V$$

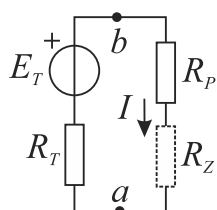

$$I_{\max} = \sqrt{\frac{P_{\max}}{R_p}} = \sqrt{\frac{2,5m}{250}} = 3,16mA$$

$$I = \frac{E_T}{R_T + R_p} = \frac{8,38}{0,95k + 0,25k} = 6,98mA > 3,16mA$$

Otpornik R_p će pregorjeti. Treba dodatni zaštitni otpornik R_z .

b)

$$I' = \frac{E_T}{R_T + R_p + R_z} \leq I_{\max}$$

$$R_z \geq \frac{E_T}{I_{\max}} - R_T - R_p = \frac{8,38}{3,16m} - 0,95k - 0,25k = 1,45k\Omega$$

$$R_z \geq 1,45k\Omega$$