

Osnovi elektrotehnike 1
(I kolokvijum)

K1


08.02.2021.

ZADACI

Zadatak 1. Dva tanka štapa, naelektrisana ravnomerno istom po-dužnom gustinom naelektrisanja Q' , postavljena su kao što je prika-zano na slici 1. Prvi štapa, dužine a , se nalazi na z osi Dekartovog koordinatnog sistema, pri čemu je jedan njegov kraja na udaljenosti a od centra sistema. Drugi štapa, dužine $b/2$, je postavljen u prvom kvadrantu x - y ravni. Dva tačkasta naelektrisanja, naelektrisana koli-činom naelektrisanja Q_T , nalaze se na y osi, jedan u centru sistema, a drugi na udaljenosti a od centra sistema.

- Odrediti, u opštim brojevima, vektor jačine električnog polja koji u tački A (koja se nalazi na y osi) stvaraju štapani.
- Količinu naelektrisanja tačkastih naelektrisanja, Q_T , tako da ukupan vektor jačine električnog polja u tački A nema y komponentu.
- Izračunati potencijal u tački u centru sistema, koji potiče od štapa dužine a , postavljenog na z osi, u odnosu na re-ferentnu tačku u beskonačnosti (**bonus 5p**).

Brojni podaci su: $a = 1 \text{ cm}$, $b = a\sqrt{2}$, $Q' = 1 \text{ nC/m}$,
 $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ F/m}$.

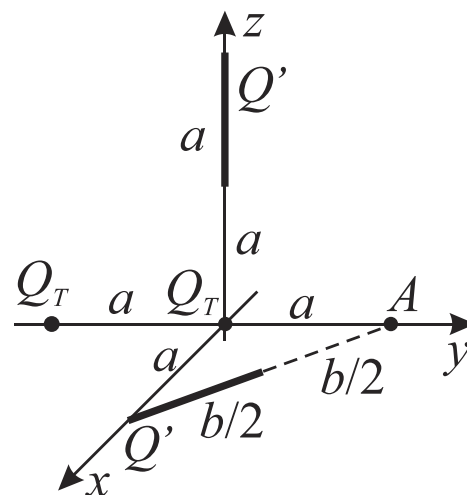


Slika 1.

Zadatak 2. Vazdušni koaksijalni kabl, dužine L , ispunjen je do pola tečnim dielektrikom, relativne permitivnosti $\epsilon_r = 4$, i postavljen u horizontalni položaj, kao što je prikazano na slici 2. Poluprečnici elektroda ovog kabla su a i b . Kabl se priključi na izvor napona U , a zatim odvoji od izvora. Nakon toga, kondenzator se uspravi i lagano dopuni dielektrikom do kraja.

- Odrediti, u opštim brojevima, izraz za kapacitivnost konden-zatora u horizontalnom položaju.
- Odrediti, u opštim brojevima, izraz za kapacitivnost konden-zatora u vertikalnom položaju.
- Odrediti i skicirati funkciju zavisnosti napona između oblo-ga kondenzatora od visine tečnog dielektrika u kablu, kada je on u vertikalnom položaju.

Brojni podaci su: $a = 1 \text{ mm}$, $b = 7,5 \text{ mm}$, $L = 10 \text{ cm}$, $U = 1 \text{ kV}$.

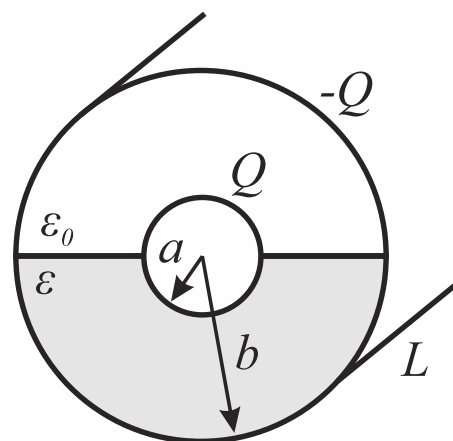

Slika 2.

PRAVILA POLAGANJA

Za položen kolokvijum neophodno je sakupiti više od 50% poena na svakom od zadataka. Svaki zadatak se boduje sa 25 poena. Kolokvijum traje dva sata.

Osnovi elektrotehnike 1
(II kolokvijum)

K2


08.02.2021.

ZADACI

Zadatak 1. U kolu vremenski konstantnih struja, sa slike 1, na grupi od n paralelno vezanih otpornika, otpornosti $R_p = 50 \text{ k}\Omega$, razvija se maksimalna moguća snaga.

- Primenom Tevenenove teoreme, izračunati broj paralelno vezanih otpornika, n . Pri određivanju *ems* Tevenenovog generatora, kolo rešavati primenom metode sa minimalnim brojem jednačina.
- Izračunati snagu grupe od n paralelno vezanih otpornika, kao i snagu svakog od otpornika otpornosti R_p .

Brojni podaci su: $R = 10 \text{ k}\Omega$, $E_1 = 6 \text{ V}$, $E_2 = 2 \text{ V}$,
 $I_S = 1 \text{ mA}$, $I_{S1} = 3 \text{ mA}$.

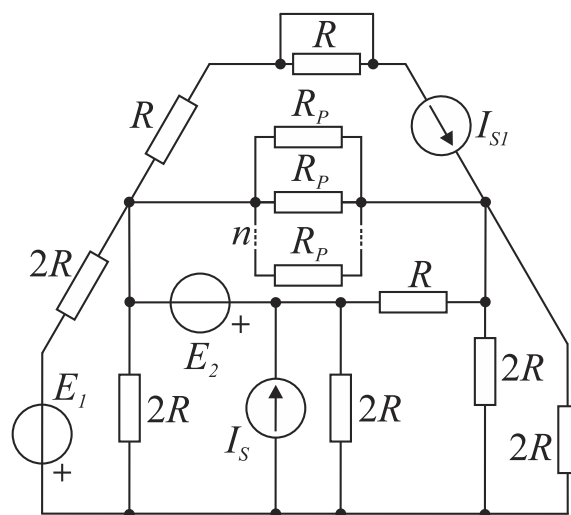


Slika 1.

Zadatak 2. U kolu vremenski konstantnih struja, sa slike 2, poznate su brojne vrednosti svih elemenata, osim otpornosti otpornika R_X .

- Primenjujući teoremu o kompenzaciji i metodu konturnih struja, izračunati otpornost otpornika R_X , tako da jačina struje kroz njegove priključke ima vrednost $I_X = 100 \text{ mA}$, u naznačenom referentnom smeru.
- Izračunati snagu strujnog generatora I_S , kada otpornik R_X ima otpornost izračunatu pod a).
- Odrediti pokazivanja idealnih mernih instrumenata, kada otpornik R_X ima otpornost izračunatu pod a).
- Za koliko će se promeniti pokazivanje idealnog voltmetra V_2 , kada se otpornost otpornika R_3 poveća duplo (bonus 5p)?**

Brojni podaci su: $R_1 = 30 \Omega$, $R_2 = 10 \Omega$, $R_3 = R_4 = 20 \Omega$,
 $I_S = 150 \text{ mA}$, $I_{S1} = 62,5 \text{ mA}$, $E_4 = 4 \text{ V}$.

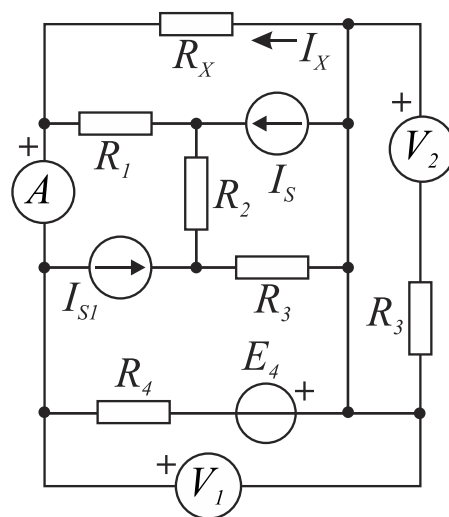


Slika 2.

PRAVILA POLAGANJA

Za položen kolokvijum neophodno je sakupiti više od 50% poena na svakom od zadataka. Svaki zadatak se boduje sa 25 poena. Kolokvijum traje dva sata.

I-1

a)

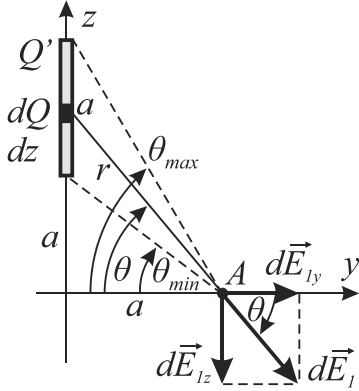

$$dE_1 = \frac{dQ}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{Q' dz}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$dE_{1y} = dE_1 \cos \theta = \frac{Q' dz}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cos \theta$$

$$dE_{1z} = dE_1 \sin \theta = \frac{Q' dz}{4\pi\epsilon_0 r^2} \sin \theta$$

$$dE_{1y} = \frac{Q' dz}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cos \theta = \frac{Q' \frac{r d\theta}{\cos \theta}}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cos \theta = \frac{Q' d\theta}{4\pi\epsilon_0 \frac{a}{\cos \theta}} = \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0 a} \cos \theta d\theta$$

$$E_{1y} = \int_{\text{duž štapa 1}} dE_{1y} = \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0 a} \int_{\theta_{\min}}^{\theta_{\max}} \cos \theta d\theta = \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0 a} (\sin \theta_{\max} - \sin \theta_{\min})$$



$$E_{1y} = \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0 a} \left(\frac{2a}{\sqrt{a^2 + (2a)^2}} - \frac{a}{\sqrt{a^2 + a^2}} \right)$$

$$\vec{E}_{1y} = \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0 a} \left(\frac{2\sqrt{5}}{5} - \frac{\sqrt{2}}{2} \right) \cdot \vec{i}_y$$

$$dE_{1z} = \frac{Q' dz}{4\pi\epsilon_0 r^2} \sin \theta = \frac{Q' \frac{r d\theta}{\cos \theta}}{4\pi\epsilon_0 r^2} \sin \theta = \frac{Q' d\theta}{4\pi\epsilon_0 \frac{a}{\cos \theta}} \sin \theta = \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0 a} \sin \theta d\theta$$

$$E_{1z} = \int_{\text{duž štapa 1}} dE_{1z} = \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0 a} \int_{\theta_{\min}}^{\theta_{\max}} \sin \theta d\theta = \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0 a} (\cos \theta_{\min} - \cos \theta_{\max}) = \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0 a} \left(\frac{a}{\sqrt{a^2 + a^2}} - \frac{a}{\sqrt{a^2 + (2a)^2}} \right)$$
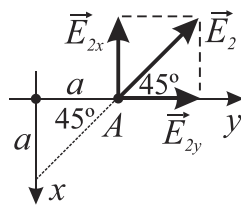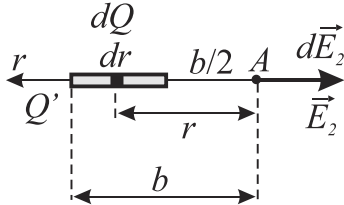
$$\vec{E}_{1z} = \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0 a} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{5}}{5} \right) \cdot (-\vec{i}_z)$$



$$dE_2 = \frac{dQ}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{Q' dr}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$E_2 = \int_{\text{po štapa 2}} dE_2 = \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0} \int_{b/2}^b \frac{dr}{r^2} = \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{b/2} - \frac{1}{b} \right) = \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0 b}$$

$$E_{2x} = E_2 \sin 45^\circ$$


$$\vec{E}_{2x} = \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0 b} \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot (-\vec{i}_x)$$

$$E_{2y} = E_2 \cos 45^\circ$$

$$\vec{E}_{2y} = \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0 b} \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \vec{i}_y$$

$$\vec{E}_A = \vec{E}_{1y} + \vec{E}_{1z} + \vec{E}_{2x} + \vec{E}_{2y} = \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0 a} \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot (-\vec{i}_x) + \left(\frac{Q'}{4\pi\epsilon_0 a} \left(\frac{2\sqrt{5}}{5} - \frac{\sqrt{2}}{2} \right) + \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0 b} \frac{\sqrt{2}}{2} \right) \cdot \vec{i}_y + \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0 a} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{5}}{5} \right) \cdot (-\vec{i}_z)$$

b)

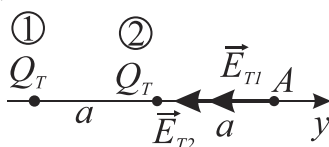

$$Q_T < 0$$

$$E_{T1} = \frac{|Q_T|}{4\pi\epsilon_0 (2a)^2} = \frac{|Q_T|}{16\pi\epsilon_0 a^2}$$

$$\vec{E}_{T1} = \frac{|Q_T|}{16\pi\epsilon_0 a^2} \cdot (-\vec{i}_y)$$

$$E_{T2} = \frac{|Q_T|}{4\pi\epsilon_0 a^2}$$

$$\vec{E}_{T2} = \frac{|Q_T|}{4\pi\epsilon_0 a^2} \cdot (-\vec{i}_y)$$

$$\vec{E}_{Ay} = 0 \Rightarrow \vec{E}_{1y} + \vec{E}_{2y} + \vec{E}_{T1} + \vec{E}_{T2} = 0$$

$$\left(\frac{Q'}{4\pi\epsilon_0 a} \left(\frac{2\sqrt{5}}{5} - \frac{\sqrt{2}}{2} \right) + \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0 b} \frac{\sqrt{2}}{2} \right) \cdot \vec{i}_y + \frac{|Q_T|}{16\pi\epsilon_0 a^2} \cdot (-\vec{i}_y) + \frac{|Q_T|}{4\pi\epsilon_0 a^2} \cdot (-\vec{i}_y) = 0$$


$$\frac{Q'}{4\pi\epsilon_0 a} \left(\frac{2\sqrt{5}}{5} - \frac{\sqrt{2}}{2} \right) + \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0 b} \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{|Q_T|}{16\pi\epsilon_0 a^2} + \frac{|Q_T|}{4\pi\epsilon_0 a^2}$$

$$|Q_T| = 0,55 \cdot 10^{-11} = 5,5 \cdot 10^{-12} \text{ C}$$

$$Q_T = -5,5 \cdot 10^{-12} \text{ C}$$

$$Q_T = -5,5 \text{ pC}$$

c)

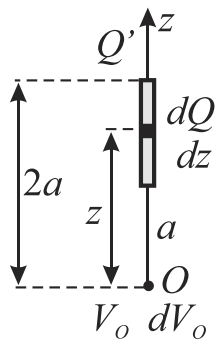

$$dV_o = \frac{dQ}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{Q' dz}{4\pi\epsilon_0 z}$$


$$V_o = \int_{\text{po}}^{\text{stapu 2}} dE_2 = \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0} \int_a^{2a} \frac{dz}{z} = \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0} \ln \frac{2a}{a} = \frac{Q'}{4\pi\epsilon_0} \ln 2 = \frac{1 \cdot 10^{-9}}{4\pi \cdot 8,85 \cdot 10^{-12}} \cdot \ln 2$$

$$V_o = 6,24 \text{ V}$$

(bonus 5p)

I-2

a)

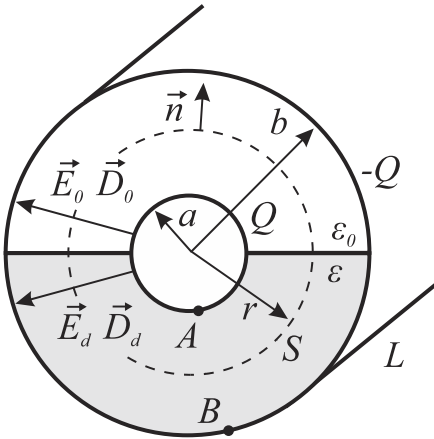

Granični uslov:

$$E_{t0} = E_{td}, \quad E_0 = E_d = E \quad (D_{n0} = D_{nd} = 0)$$

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{s} = Q_{uS}$$

$$\int_{S_{B1}} \vec{D} \cdot d\vec{s}^0 + \int_{S_{B2}} \vec{D} \cdot d\vec{s}^0 + \int_{S_{OM}} \vec{D} \cdot d\vec{s} = Q_{uS}$$

$$\int_{OM_0} D_0 ds + \int_{OM_d} D_d ds = Q$$

$$D_0 \cdot \frac{1}{2} \cdot 2r\pi L + D_d \cdot \frac{1}{2} \cdot 2r\pi L = Q$$

$$\varepsilon_0 E \cdot \frac{1}{2} \cdot 2r\pi L + \varepsilon E \cdot \frac{1}{2} \cdot 2r\pi L = Q \quad D_0 = \varepsilon_0 E \quad D_d = \varepsilon E$$


$$E = \frac{Q}{\varepsilon_0(1 + \varepsilon_r)r\pi L}, \quad a \leq r \leq b$$

$$U_{AB}^H = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_a^b E dr = \int_a^b \frac{Q}{\varepsilon_0(1 + \varepsilon_r)r\pi L} dr = \frac{Q}{\varepsilon_0(1 + \varepsilon_r)\pi L} \ln \frac{b}{a}$$

$$C^H = \frac{Q}{U_{AB}^H} = \frac{\varepsilon_0(1 + \varepsilon_r)\pi L}{\ln \frac{b}{a}}$$

$$(*) \quad Q = C^H U_{AB}^H = \frac{\varepsilon_0(1 + \varepsilon_r)\pi L}{\ln \frac{b}{a}} U \quad (U_{AB}^H = U = 1 \text{ kV})$$

b)

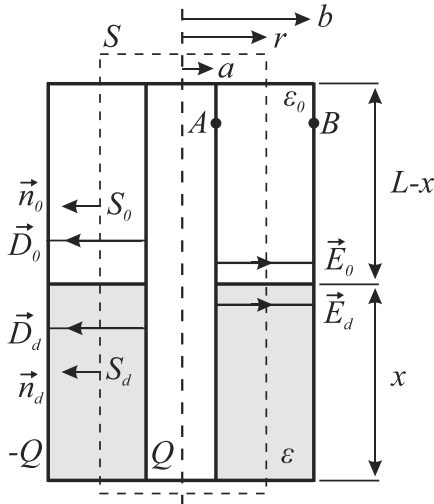

Granični uslov:

$$E_{t0} = E_{td}, \quad E_0 = E_d = E \quad (D_{n0} = D_{nd} = 0)$$

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{s} = Q_{uS}$$

$$\int_{S_{B1}} \vec{D} \cdot d\vec{s}^0 + \int_{S_{B2}} \vec{D} \cdot d\vec{s}^0 + \int_{S_{OM}} \vec{D} \cdot d\vec{s} = Q_{uS}$$

$$\int_{OM_0} D_0 ds + \int_{OM_d} D_d ds = Q$$

$$D_0 2r\pi (L - x) + D_d 2r\pi x = Q$$

$$\varepsilon_0 E 2r\pi (L - x) + \varepsilon E 2r\pi x = Q \quad D_0 = \varepsilon_0 E \quad D_d = \varepsilon E$$

$$E = \frac{Q}{2r\pi\varepsilon_0(L - x + \varepsilon_r x)}, \quad a \leq r \leq b$$

$$U_{AB}^V = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_a^b E dr = \int_a^b \frac{Q}{2r\pi\varepsilon_0(L - x + \varepsilon_r x)} dr = \frac{Q}{2\pi\varepsilon_0(L - x + \varepsilon_r x)} \ln \frac{b}{a}$$


$$C^V = \frac{Q}{U_{AB}^V} = \frac{2\pi\varepsilon_0(L - x + \varepsilon_r x)}{\ln \frac{b}{a}}$$

c)

$$U_{AB}^V = \frac{Q^{(*)}}{2\pi\varepsilon_0(L - x + \varepsilon_r x)} \ln \frac{b}{a} = \frac{\frac{\varepsilon_0(1 + \varepsilon_r)\pi L}{\ln \frac{b}{a}} U}{2\pi\varepsilon_0(L - x + \varepsilon_r x)} \ln \frac{b}{a}$$


$$U_{AB}^V = \frac{(1 + \varepsilon_r)L}{2 \cdot (L - x + \varepsilon_r x)} U$$
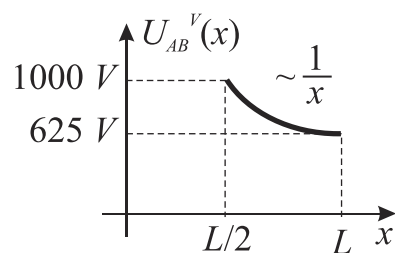
$$U_{AB}^V(x) = \frac{500}{2 \cdot (0,1 + 3 \cdot x)}$$





II-1

a)

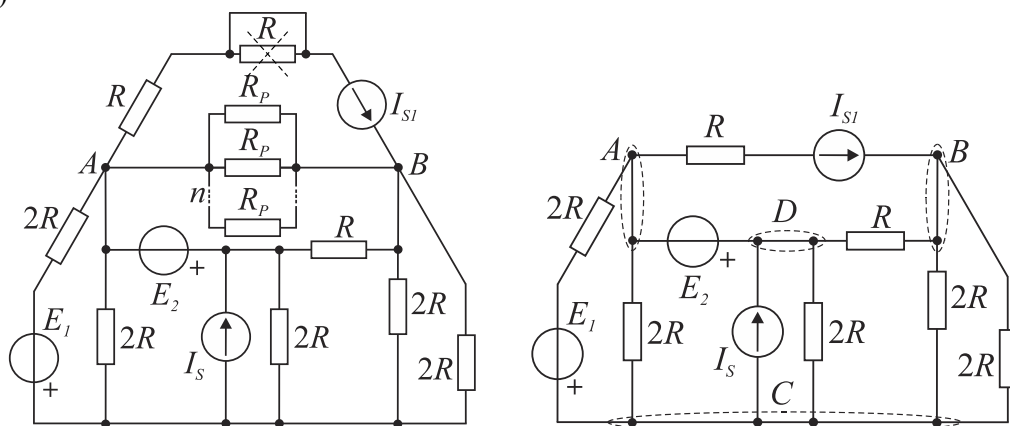

R_T :

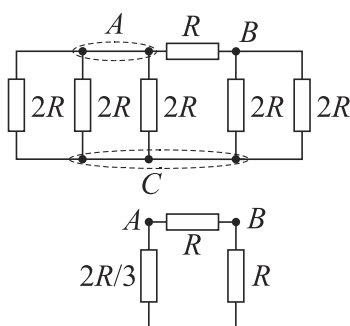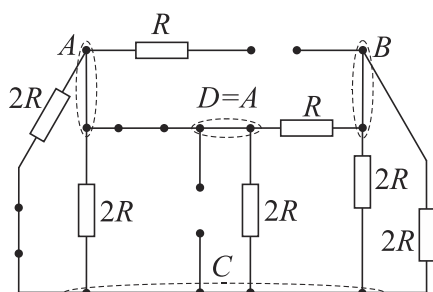


$$R_T = R_{AB} = R \parallel \left(\frac{2R}{3} + R \right)$$

$$R_T = \frac{R \cdot \frac{5}{3}R}{R + \frac{5}{3}R} = \frac{\frac{5}{3}R^2}{\frac{8}{3}R} = \frac{5}{8}R = \frac{5}{8} \cdot 10k$$

$$\boxed{R_T = 6,25 k\Omega}$$

E_T :

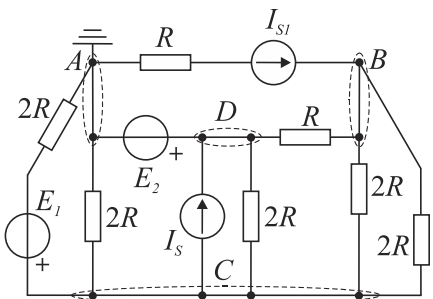

$$V_A = 0V, \quad V_D = E_2 = 2V$$

$$V_B \left(\frac{1}{R+\infty} + \frac{1}{R} + \frac{1}{2R} + \frac{1}{2R} \right) - V_C \left(\frac{1}{2R} + \frac{1}{2R} \right) - V_D \left(\frac{1}{R} \right) = I_{S1} \quad / \cdot 2R$$

$$V_C \left(\frac{1}{2R} + \frac{1}{2R} + \frac{1}{\infty} + \frac{1}{2R} + \frac{1}{2R} + \frac{1}{2R} \right) - V_B \left(\frac{1}{2R} + \frac{1}{2R} \right) - V_D \left(\frac{1}{\infty} + \frac{1}{2R} \right) =$$


$$= -I_S + \frac{E_1}{2R} \quad / \cdot 2R$$

$$4V_B - 2V_C = 64$$

$$-2V_B + 5V_C = -12$$

$$E_T = U_{BA} = V_B - V_A$$

$$\boxed{E_T = 18,5V}$$

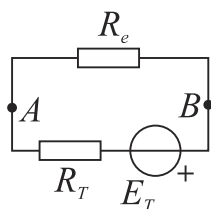

$$\left. \begin{aligned} R_e &= \frac{R_p}{n} \\ R_e &= R_T \end{aligned} \right\} \Rightarrow \frac{R_p}{n} = R_T \Rightarrow n = \frac{R_p}{R_T} = \frac{50k}{6,25k}$$

$$\boxed{n = 8}$$

b)

$$U_e = \frac{E_T}{2} = 9,25V$$

$$P_e = \frac{U_e^2}{R_e} = \frac{9,25^2}{6,25k}$$




$$\boxed{P_e = 13,69 mW}$$

$$P_p = \frac{U_e^2}{R_p} = \frac{9,25^2}{50k}$$

$$\boxed{P_p = 1,71 mW}$$

II-2

a)

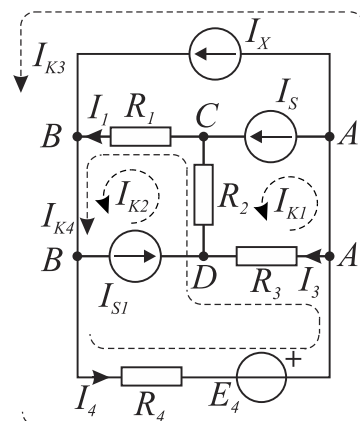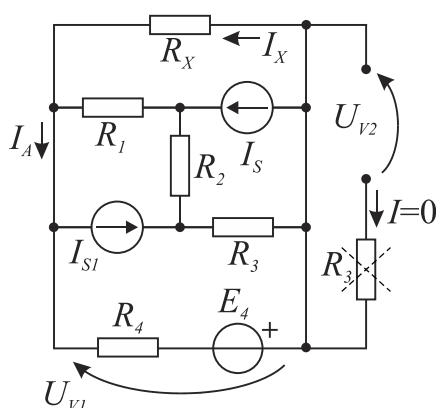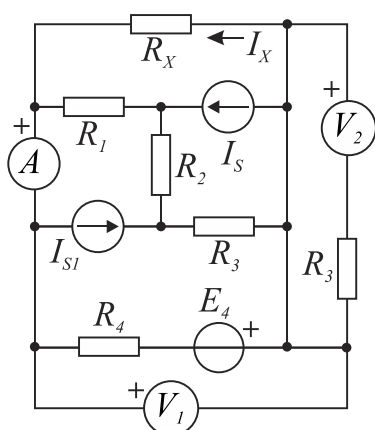

$$MKS: [n_g - (n_e - 1)] - n_{s.g.} = [7 - (4 - 1)] - 3 = [7 - 3] - 3 = 4 - 3 = 1$$

$$I_{K1} = I_S = 150 \text{ mA}$$

$$I_{K2} = I_{S1} = 62,5 \text{ mA}$$

$$I_{K3} = I_X = 100 \text{ mA}$$

$$I_{K4} (R_1 + R_2 + R_3 + R_4) - I_{K1} (R_2 + R_3) + I_{K2} (R_1 + R_2) + I_{K3} R_4 = E_4$$

$$I_{K4} (30 + 10 + 20 + 20) - 150 \text{ m} \cdot (10 + 20) + 62,5 \text{ m} \cdot (30 + 10) + 100 \text{ m} \cdot 20 = 4$$

$$80 I_{K4} = 4 + 4,5 - 2,5 - 2 = 4$$

$$I_{K4} = 50 \text{ mA}$$

$$I_1 = I_{K2} + I_{K4} = 62,5 \text{ m} + 50 \text{ m} = 112,5 \text{ mA}$$

$$I_3 = I_{K4} - I_{K1} = 50 \text{ m} - 150 \text{ m} = -100 \text{ mA}$$

$$I_4 = I_{K3} + I_{K4} = 100 \text{ m} + 50 \text{ m} = 150 \text{ mA}$$

$$U_{AB} = E_4 - I_4 R_4 = 4 - 150 \text{ m} \cdot 20 = 1 \text{ V}$$

$$R_X = \frac{U_{AB}}{I_X} = \frac{1}{0,1} \quad R_X = 10 \Omega$$

b)

$$U_S = U_{CA} = U_{CB} + U_{BA} = I_1 R_1 + I_4 R_4 - E_4 = 112,5 \text{ m} \cdot 30 + 150 \text{ m} \cdot 20 - 4 = 2,375 \text{ V}$$

$$P_S = U_S I_S = 2,375 \cdot 150 \text{ m}$$

$$P_S = 356,25 \text{ mW}$$

c)

$$I_A = I_{K2} + I_{K3} + I_{K4} = 62,5 \text{ m} + 100 \text{ m} + 50 \text{ m} \quad I_A = 212,5 \text{ mA}$$

$$U_{V1} = U_{BA} = I_4 R_4 - E_4 = 150 \text{ m} \cdot 20 - 4 \quad U_{V1} = -1 \text{ V}$$

$$U_{V2} = 0 \text{ V}$$

d)

$$\Delta U_{V2} = 0 \text{ V} \quad U_{V2} = 0 \text{ V, bez obzira ne vrednost otpornosti otpornika } R_3.$$

(bonus 5p)